

Wolfgang Nerreter



# Grundlagen der Elektrotechnik

mit Micro-Cap und MATLAB



4., aktualisierte Auflage

HANSER



Nerreter  
**Grundlagen der Elektrotechnik**



**Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!**

Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial. Geben Sie dazu einfach diesen Code ein:

plus-hzaom-e97d9

**[plus.hanser-fachbuch.de](https://plus.hanser-fachbuch.de)**



**Bleiben Sie auf dem Laufenden!**

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

**[www.hanser-fachbuch.de/newsletter](https://www.hanser-fachbuch.de/newsletter)**



Wolfgang Nerreter

# **Grundlagen der Elektrotechnik**

mit Micro-Cap und MATLAB

4., aktualisierte Auflage

HANSER

Über den Autor:

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nerreter, Lemgo



Print-ISBN: 978-3-446-48146-6

E-Book-ISBN: 978-3-446-48159-6

Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen für Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

Die endgültige Entscheidung über die Eignung der Informationen für die vorgesehene Verwendung in einer bestimmten Anwendung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 UrhG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2024 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München

[www.hanser-fachbuch.de](http://www.hanser-fachbuch.de)

Lektorat: Dipl.-Ing. Natalia Silakova-Herzberg

Coverkonzept: Marc Müller-Bremer, [www.rebranding.de](http://www.rebranding.de), München

Covergestaltung: Max Kostopoulos

Titelmotiv: © shutterstock.com/wisawa222

Satz: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nerreter, Lemgo

Druck: Hubert & Co – eine Marke der Esser bookSolutions GmbH, Göttingen

Printed in Germany

## Vorwort zur 4. Auflage

Für die Entwicklung dieses Lehrbuches, dessen 1. Auflage im August 2006 erschien, gab es mehrere Gründe; die zwei wichtigsten waren:

- Die Grundlagen der Elektrotechnik sollten in *einem* Band zusammengefasst werden. Dies erforderte eine Konzentration des Stoffes, die vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ordnung und der Systematik erfolgte.
- Für einige Teilgebiete gibt es Software, die weitgehend anerkannt ist und Verwendung findet. Im vorliegenden Buch werden Micro-Cap für die Schaltungssimulation sowie das Mathematik-Programm MATLAB erläutert und angewendet.

In der 4. Auflage wurden Korrekturen durchgeführt und Ergänzungen eingebracht.

Unser Wissen ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde von einer Vielzahl kluger Köpfe erarbeitet und uns als Erbschaft hinterlassen. Die eingestreuten kurzen Hinweise mögen zu mehr Achtung vor der Wissenschaft führen und vor den Personen, die sie entwickelt haben. Diese Hinweise sollen aber keineswegs erschöpfend sein, sondern nur die Möglichkeit eröffnen, bei Interesse im Internet mehr über die Wissenschaftler zu erfahren.

Die wichtigsten Fachausdrücke der Elektrotechnik werden im Text auch in *englischer Sprache* gebracht; dabei wird die *amerikanische* Schreibweise bevorzugt, da sie in der überwiegenden Zahl von Veröffentlichungen angewendet wird.

Zur Überprüfung der Kenntnisse wurden 100 Aufgaben ausgewählt, deren Lösungen nach dem Lehrtext zu finden sind. Weitere Aufgaben mit Lösungen sowie zusätzliche Informationen werden auf den Websites [plus.hanser-fachbuch.de](http://plus.hanser-fachbuch.de) und [grundlagen-elektrotechnik.de](http://grundlagen-elektrotechnik.de) angeboten.

Dem Carl Hanser Verlag und insbesondere Frau Dipl.-Ing. Natalia Silakova-Herzberg gilt mein Dank für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Außerdem danke ich Herrn Prof. Dr. Helmut Haase, Lemgo, und Herrn Prof. Dr. Uwe Meier, Lemgo, für wichtige Hinweise.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Buch gefällt und Sie erfolgreich damit arbeiten. Für Ihr Studium wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

April 2024

Wolfgang Nerreter

Die Konzentration auf das Wesentliche ist natürlich eine Gratwanderung, bei der stets zu entscheiden ist, was wichtig und was entbehrlich ist. Eugen Roth formulierte dies so:

Der Leser, traurig, aber wahr,  
ist häufig unberechenbar.  
Hat er nicht Lust, hat er nicht Zeit,  
dann gähnt er: „Alles viel zu breit.“  
Wenn er jedoch nach etwas sucht,  
was ich aus Raumnot nicht verbucht,  
wirft er voll Stolz sich in die Brust:  
„Aha, das hat er nicht gewusst!“

Manches von dem, was ich „nicht gewusst“ habe, finden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, in dem zweibändigen Lehrbuch „Grundgebiete der Elektrotechnik“ von A. Führer, K. Heidemann und W. Nerreter, zu dem es auch noch einen Aufgabenband gibt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wahrscheinlich fällt Ihnen erst auf den zweiten Blick auf, dass die Formelzeichen für physikalische Größen kursiv stehen, d. h. um 15° nach rechts geneigt sind. Zahlen und Einheiten sind gerade gesetzt. So ist z. B.  $e = 2,71828$  die Basis des natürlichen Logarithmus und  $e$  das Formelzeichen für die Elementarladung. Ein weiteres Beispiel:  $\Omega$  ist die normierte Frequenz und  $\Omega$  die Einheit des Widerstandes. Auch wenn der Zahlenwert einer physikalischen Größe festliegt, muss nach Norm das Formelzeichen kursiv stehen, z. B.  $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs}/(\text{Am})$ .

Eine Liste der verwendeten Formelzeichen finden Sie am Schluss des Buches. Die Einheiten sind im Anhang A2 auf den Seiten 364 und 365 aufgeführt, ebenso die Vorsatzzeichen, die den Faktor angeben, mit dem die Einheit multipliziert wird; so ist z. B.  $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$ .

Wenn Sie einen Begriff suchen, schlagen Sie am besten im Sachwortverzeichnis nach. Besteht der Begriff aus nur *einem* Wort, so werden Sie ihn ohne Probleme finden. Suchen Sie jedoch einen aus zwei Worten bestehenden Begriff, wie z. B. differenzieller Widerstand, so schauen Sie bitte unter „Widerstand“ nach und Sie finden dort unter „-, differenzieller“ das Gesuchte.

Personennamen finden Sie im Namenverzeichnis am Ende des Buches. Im Text sind Namen in Kapitälchen gesetzt, damit z. B. klar wird, dass das LENZsche Gesetz von Herrn LENZ stammt und nichts mit dem Frühling zu tun hat. Lediglich im Literatur- und im Sachwortverzeichnis wurde auf die Kapitälchenschreibweise verzichtet.

Hinweise auf Literatur sind im Text in eckigen Klammern am Ende eines Satzes angegeben. Die zugehörigen Angaben von Autor, Titel des Werkes und Verlag bzw. Fundort finden Sie auf den Seiten 374 und 375. So ist z. B. [FHN1] ein Hinweis auf den Band 1 des Buches „Grundgebiete der Elektrotechnik“ der Autoren Führer, Heidemann und Nerretter, das im Carl Hanser Verlag erschienen ist.

Die ISBN eines Buches ist nicht angegeben, weil sich diese Nummer bei jeder Neuauflage ändert.

Etliche Aufgaben und Beispiele, aber auch einige Bilder wurden mit dem Programm MATLAB berechnet. Die zugehörigen Programme können Sie im Internet unter [www.grundlagen-elektrotechnik.de](http://www.grundlagen-elektrotechnik.de) abrufen. Unter dieser Adresse sind auch die Micro-Cap-Schaltungen zu finden, die Sie herunterladen können. Bitte lesen Sie hierzu den Text zum Haftungsausschluss auf der Seite 4.

## Hinweise zur Benutzung des Buches

### Formelzeichen

### Vorsatzzeichen

### Sachwortverzeichnis

### Personennamen

### Literatur

### MATLAB-Programme

### Micro-Cap-Schaltungen

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Grundbegriffe</b> . . . . .	11
1.1 Elektrischer Strom . . . . .	11
1.1.1 Ladung; 1.1.2 Ladungsträger; 1.1.3 Ionisation; 1.1.4 Stromkreis; 1.1.5 Stromstärke; 1.1.6 Stromdichte; 1.1.7 Richtungssinn und Bezugssinn; 1.1.8 Strommessung	
1.2 Elektrische Spannung . . . . .	20
1.2.1 Ladungstrennung; 1.2.2 Richtungssinn und Bezugssinn; 1.2.3 Spannungsmessung	
1.3 Leistung und Energie . . . . .	21
1.3.1 Erzeuger und Verbraucher; 1.3.2 Leistung an einem Eintor; 1.3.3 Wirkungsgrad; 1.3.4 Elektrowärme	
1.4 Elektrischer Widerstand . . . . .	26
1.4.1 Der Begriff Widerstand; 1.4.2 Das OHMSche Gesetz; 1.4.3 Linearer Leiter; 1.4.4 Widerstand von Isolierstoffen; 1.4.5 Nichtlinearer Widerstand; 1.4.6 Temperaturabhängigkeit; 1.4.7 Supraleitung	
1.5 Quellen . . . . .	33
1.5.1 Leerlauf und Kurzschluss; 1.5.2 Ideale Quellen; 1.5.3 Lineare Quellen	
<b>2 Netze an Gleichspannung</b> . . . . .	37
2.1 Verbindung von Eintoren . . . . .	37
2.1.1 Bestimmung des Arbeitspunktes; 2.1.2 Leistungsanpassung	
2.2 Knotensatz . . . . .	39
2.2.1 Der Begriff Knoten; 2.2.2 Knotengleichung; 2.2.3 Parallelschaltung von Widerständen	
2.3 Maschensatz . . . . .	43
2.3.1 Maschengleichung; 2.3.2 Potenzial; 2.3.3 Reihenschaltung von Widerständen	
2.4 Ersatzschaltungen . . . . .	47
2.4.1 Ersatzwiderstand; 2.4.2 Ersatzquelle	
2.5 Überlagerungssatz . . . . .	51
2.6 Zweitore . . . . .	52
2.6.1 Strombedingung; 2.6.2 Zweitorgleichungen; 2.6.3 Berechnung der Zweitorparameter; 2.6.4 Umwandlung der Zweitorparameter; 2.6.5 Zweitorschaltungen; 2.6.6 Gesteuerte Quellen; 2.6.7 Zweitor-Ersatzschaltung; 2.6.8 Symmetrie von Zweitoren	
2.7 Schaltungsberechnung . . . . .	62
2.7.1 Netzwerkanalyse; 2.7.2 Knotenpotenzialverfahren; 2.7.3 Netzwerkanalyse mit SPICE; 2.7.4 Start mit Schematics; 2.7.5 Gleichanalyse; 2.7.6 Variation von Bauelementwerten	
<b>3 Zeitkonstante Felder</b> . . . . .	68
3.1 Elektrisches Strömungsfeld . . . . .	68
3.1.1 Homogenes Feld; 3.1.2 Inhomogenes Feld	
3.2 Elektrostatisches Feld . . . . .	74
3.2.1 Homogenes Feld; 3.2.2 Influenz; 3.2.3 Inhomogenes Feld; 3.2.4 Punktladungen; 3.2.5 Permittivität; 3.2.6 Elektret; 3.2.7 Kapazitive Eintore; 3.2.8 Kondensatorschaltungen; 3.2.9 Kapazität von Leiteranordnungen	

3.3	Magnetisches Feld . . . . .	85
	3.3.1 Feldlinien von Magneten; 3.3.2 Magnetische Flussdichte; 3.3.3 Durchflutungsgesetz;	
	3.3.4 Das Gesetz von BIOT-SAVART; 3.3.5 Materie im Magnetfeld; 3.3.6 Magnetische Werkstoffe;	
	3.3.7 Magnetische Kreise; 3.3.8 Magnetischer Kreis mit Dauermagnet; 3.3.9 Kraft auf eine bewegte Ladung	
3.4	Energietransport . . . . .	105
<b>4</b>	<b>Zeitabhängige Größen</b> . . . . .	<b>107</b>
4.1	Periodische Größen . . . . .	107
	4.1.1 Periodendauer und Frequenz; 4.1.2 Gleichwert und Gleichrichtwert;	
	4.1.3 Wirkleistung und Effektivwert; 4.1.4 Verhältniszahlen	
4.2	Sinusgrößen . . . . .	112
	4.2.1 Kreisfrequenz und Phasenwinkel; 4.2.2 Kenngrößen;	
	4.2.3 Zeigerdarstellung; 4.2.4 Komplexe Symbole	
<b>5</b>	<b>Zeitabhängige Felder</b> . . . . .	<b>117</b>
5.1	Vorgänge im elektrischen Feld . . . . .	117
	5.1.1 Der Begriff Grundeintor; 5.1.2 Kondensator an Sinusspannung;	
	5.1.3 Energie eines geladenen Kondensators; 5.1.4 Elektrische Energiedichte;	
	5.1.5 Kräfte auf Kondensatorplatten; 5.1.6 Polarisationsverluste; 5.1.7 Piezoelektrischer Effekt	
5.2	Vorgänge im magnetischen Feld . . . . .	125
	5.2.1 Induktionsgesetz; 5.2.2 Induktion bei Drehbewegung; 5.2.3 Ruheinduktion; 5.2.4 Selbstinduktion;	
	5.2.5 Induktivität von Leiteranordnungen; 5.2.6 Gegenseitige Induktion; 5.2.7 Idealer Übertrager;	
	5.2.8 Energie im Magnetfeld; 5.2.9 Verluste im Magnetfeld; 5.2.10 Kraft auf Magnetpole	
5.3	Elektromagnetisches Feld . . . . .	143
	5.3.1 MAXWELLSche Gleichungen; 5.3.2 Induzierte Spannung	
<b>6</b>	<b>Netze an Sinusspannung</b> . . . . .	<b>145</b>
6.1	Grundeintore an Sinusspannung . . . . .	145
	6.1.1 Komplexer Widerstand; 6.1.2 Grundeintor $R$ ; 6.1.3 Grundeintor $L$ ; 6.1.4 Grundeintor $C$	
6.2	Verbindung von Grundeintoren . . . . .	154
	6.2.1 Reihenschaltung von $R$ und $L$ ; 6.2.2 Parallelschaltung von $R$ und $C$ ; 6.2.3 Reihenresonanz;	
	6.2.4 Parallelresonanz	
6.3	Lineare Netze . . . . .	164
	6.3.1 Ersatzteintor; 6.3.2 Ersatzschaltung; 6.3.3 Berechnungsverfahren; 6.3.4 Resonanz	
6.4	Netze mit Quellen . . . . .	170
	6.4.1 Belastung idealer Sinusquellen; 6.4.2 Ersatzquellen; 6.4.3 Kompensation	
6.5	Netze mit linearen Zweitoren . . . . .	175
	6.5.1 Nachrichten-Übertragungssystem; 6.5.2 Ersatz-Widerstände;	
	6.5.3 Anpassung; 6.5.4 Frequenzgang	
6.6	Ortskurven . . . . .	183
	6.6.1 Verbindungen von Grundeintoren; 6.6.2 Inversion; 6.6.3 Normierung	
6.7	Sinusanalyse . . . . .	187

<b>7 Drehstrom</b> . . . . .	190
7.1 Ströme und Spannungen . . . . .	190
7.1.1 Symmetrische Größen; 7.1.2 Drehstromerzeuger; 7.1.3 Spannungssysteme	
7.2 Symmetrische Belastung . . . . .	194
7.2.1 Sternschaltung; 7.2.2 Dreieckschaltung; 7.2.3 Zeitabhängigkeit der Leistung; 7.2.4 Drehfeld;	
7.2.5 Kompensation	
7.3 Unsymmetrische Belastung . . . . .	203
7.3.1 Sternschaltung am Vierleiternetz; 7.3.2 Dreieckschaltung; 7.3.3 Sternschaltung am Dreileiternetz	
7.4 Symmetrische Komponenten . . . . .	207
7.4.1 Geschlossenes Zeigerdreieck; 7.4.2 Beliebige Lage der Zeiger	
<b>8 Schaltvorgänge</b> . . . . .	212
8.1 Lineare Netze . . . . .	212
8.1.1 Übergangsvorgang; 8.1.2 Schalterarten; 8.1.3 Netz mit einem Grundeintor $C$ ;	
8.1.4 Netz mit einer Spule; 8.1.5 Netz mit einem Schwingkreis	
8.2 Transientanalyse . . . . .	224
8.2.1 BDF-Verfahren; 8.2.2 Durchführung der Analyse	
<b>9 Nichtsinusförmige Größen</b> . . . . .	229
9.1 Synthese periodischer Größen . . . . .	229
9.1.1 Zeitabhängige Größen; 9.1.2 FOURIER-Reihe	
9.2 Harmonische Analyse . . . . .	230
9.2.1 Berechnung der FOURIER-Koeffizienten; 9.2.2 Analyse mit Micro-Cap	
9.3 Eigenschaften periodischer Größen . . . . .	235
9.3.1 Wirkleistung; 9.3.2 Effektivwert; 9.3.3 Leistungsgrößen; 9.3.4 Verzerrungsleistung; 9.3.5 Klirrfaktor	
9.4 Nichtperiodische Größen . . . . .	240
9.4.1 Komplexe FOURIER-Reihe; 9.4.2 FOURIER-Transformation;	
9.4.3 Eigenschaften der FOURIER-Transformation	
<b>10 Leitungen</b> . . . . .	244
10.1 Wellenausbreitung auf Leitungen . . . . .	244
10.1.1 Leitungsarten; 10.1.2 Leitungsparameter; 10.1.3 Leitungsgleichungen; 10.1.4 Verlustlose Leitung;	
10.1.5 Reflexion; 10.1.6 Reflexionsfaktor; 10.1.7 Verlustbehaftete Leitung	
10.2 Leitung an Sinusspannung . . . . .	251
10.2.1 Wellengleichung; 10.2.2 Phasengeschwindigkeit; 10.2.3 Ströme und Spannungen;	
10.2.4 Leitung als Zweitor; 10.2.5 Natürliche Leistung; 10.2.6 Verlustlose Leitung	
<b>11 Bauelemente</b> . . . . .	259
11.1 Erwärmung und Kühlung . . . . .	259
11.1.1 Leistungsbilanz; 11.1.2 Thermische Ersatzschaltung;	
11.1.3 Maximal zulässige Verlustleistung; 11.1.4 Thermische Stabilität	

11.2	Widerstände . . . . .	268
	11.2.1 Konstante Widerstände; 11.2.2 Einstellbare Widerstände; 11.2.3 Temperaturabhängige Widerstände; 11.2.4 Spannungsabhängige Widerstände	
11.3	Kondensatoren . . . . .	273
	11.3.1 Wickelkondensator; 11.3.2 Verlustfaktor; 11.3.3 Kondensatoren mit konstanter Kapazität; 11.3.4 Spannungsabhängige Kapazität	
11.4	Spulen . . . . .	276
11.5	Dioden . . . . .	277
	11.5.1 Eigenschaften einer Halbleiterdiode; 11.5.2 Das Halbleiter-Grundmaterial Silizium; 11.5.3 Dotierung; 11.5.4 pn-Übergang; 11.5.5 pn-Diode; 11.5.6 Solarzelle; 11.5.7 Z-Diode; 11.5.8 SCHOTTKY-Diode	
11.6	Transistoren . . . . .	284
	11.6.1 Feldeffekttransistor; 11.6.2 Bipolartransistor	
<b>12</b>	<b>Analoge Schaltungen . . . . .</b>	<b>289</b>
12.1	Stabilisierungsschaltungen . . . . .	289
	12.1.1 Spannungsstabilisierung; 12.1.2 Stromstabilisierung	
12.2	Rückkopplung . . . . .	291
	12.2.1 Mit- und Gegenkopplung; 12.2.2 Rückkopplungsschaltungen; 12.2.3 MILLER- und Bootstrap-Effekt; 12.2.4 Über-alles-Gegenkopplung	
12.3	Stabilität . . . . .	301
	12.3.1 Stabilisierung und Stabilität; 12.3.2 Übertragungsfunktion; 12.3.3 Grundlegendes Stabilitätskriterium; 12.3.4 NYQUIST-Kriterium; 12.3.5 Stabilität von Verstärkern	
12.4	Transistorverstärker . . . . .	309
	12.4.1 Schaltungsarten; 12.4.2 Einstellung der Arbeitspunkte; 12.4.3 Thermische Stabilität; 12.4.4 Emitter- bzw. Sourceschaltung; 12.4.5 Kollektor- bzw. Drainschaltung; 12.4.6 Basis- bzw. Gateschaltung	
12.5	Operationsverstärker . . . . .	317
12.6	Operationsverstärker-Schaltungen . . . . .	320
	12.6.1 Invertierender Verstärker; 12.6.2 Nicht invertierender Verstärker; 12.6.3 Addierer; 12.6.4 Subtrahierer; 12.6.5 Integrierer; 12.6.6 Betragsbildung; 12.6.7 Aktive Filter	
<b>13</b>	<b>Elektrochemie . . . . .</b>	<b>329</b>
13.1	Elektrischer Strom in Flüssigkeiten . . . . .	329
	13.1.1 Chemische Wirkung des Stromes; 13.1.2 Dissoziation; 13.1.3 Elektrolyse	
13.2	FARADAYSche Gesetze . . . . .	331
13.3	Elektrochemische Spannungsreihe . . . . .	332
	13.3.1 Reduktion und Oxidation; 13.3.2 DANIELL-Element; 13.3.3 Standard-Wasserstoffelektrode	
13.4	Batterien . . . . .	334
13.5	Akkumulatoren . . . . .	336
	13.5.1 Bleiakkumulator; 13.5.2 Nickel-Cadmium-Akkumulator; 13.5.3 Nickel-Metallhydrid-Akkumulator; 13.5.4 Lithium-Ionen-Akkumulator	
13.6	Brennstoffzellen . . . . .	340
13.7	Elektrolytische Korrosion . . . . .	341

---

<b>14 Ströme in Nichtleitern</b> . . . . .	343
14.1 Stromleitung im Vakuum . . . . .	343
14.2 Stromleitung in Gasen . . . . .	345
14.2.1 Ladungsträger in Gasen; 14.2.2 Elektrische Erscheinungen in Luft; 14.2.3 Dunkelentladung; 14.2.4 Stoßionisation; 14.2.5 Durchschlag im homogenen Feld; 14.2.6 Sichtbare Gasentladungen; 14.2.7 Anwendungen des Lichtbogens	
<b>Lösungen der Aufgaben</b> . . . . .	353
<b>Anhang</b>	
A1: Winkelfunktionen . . . . .	363
A2: SI-Einheiten . . . . .	364
A3: Rechenoperationen mit Matrizen . . . . .	366
A4: Komplexe Rechnung . . . . .	367
A5: Wichtige Konstanten . . . . .	368
M1: Berechnungen mit MATLAB . . . . .	368
M2: MATLAB-Einführung . . . . .	368
M2.1 Reelle Zahlen; M2.2 Ein- und Ausgabe; M2.3 Komplexe Zahlen; M2.4 Matrizen; M2.5 Kontrollstrukturen; M2.6 Symbolische Rechnung; M2.7 Programmierung	
M3: Konforme Abbildung . . . . .	371
<b>Literatur</b> . . . . .	374
<b>Sachwortverzeichnis</b> . . . . .	376
<b>Namen</b> . . . . .	384
<b>Zeittafel</b> . . . . .	384
<b>Verwendete Formelzeichen</b> . . . . .	385
<b>Bildquellen</b> . . . . .	386



# 1 Grundbegriffe

## 1.1 Elektrischer Strom

„Sag mal, Jan, du bist doch schon im 5. Semester, kannst du mir erklären, was eigentlich Strom wirklich ist? Ich weiß zwar, dass er eine Wärmewirkung und eine chemische und eine magnetische Wirkung hat, aber wie das alles zusammenhängt, ist mir noch unklar.“

„Mir auch, aber es genügt, wenn du weißt, dass ein Gleichstrom eine Bewegung von Ladungen ist. Mehr will kein Prof in der Prüfung hören. Und wenn du dann noch darauf hinweist, dass die Wärmewirkung bei supercoolen Leitern entfällt, dann bist du gut drauf.“

So einfach soll das sein? Für uns bleibt da noch eine Reihe von Fragen offen:

- Was ist Ladung?
- Wie fließen diese Ladungen durch einen Draht?
- Wie transportiert der Strom die Energie?

Auf diese Fragen wollen wir im Folgenden eine Antwort finden.

### 1.1.1 Ladung

Seit mehr als zweitausend Jahren ist bekannt, dass sich bestimmte Gegenstände anziehen, wenn man sie reibt. Wird z. B. Bernstein mit einem Katzenfell gerieben, so zieht er leichte Gegenstände wie z. B. eine Flaumfeder an. Nach dem griechischen Wort ἤλεκτρο für Bernstein wurden um 1600 alle derartigen Erscheinungen **elektrisch** genannt. Man bezeichnet den Gegenstand, von dem die Kraftwirkung ausgeht, als „geladen“ und sagt, er trägt eine **Ladung (charge)  $Q$** . Nach systematisch durchgeführten Experimenten erkannte man, dass es zwei Arten von Ladungen gibt, und formulierte:

Gleichartige Ladungen stoßen einander ab;  
ungleichartige Ladungen ziehen einander an.


Die unterschiedlichen Arten der Ladung werden durch die Vorzeichen „+“ und „-“ gekennzeichnet.

Als erster führte DE COULOMB genaue Messungen durch; nach ihm werden die Kräfte als **COULOMB-Kräfte** bezeichnet. Auch die Einheit der Ladung ist nach ihm benannt:

$$[Q] = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ C} \quad (1.1)$$
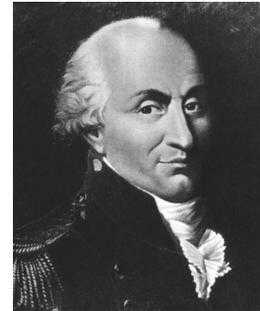
#### Wirkungen des Stromes:

- Die magnetische Wirkung liegt immer vor: Jeder Strom baut in seiner Umgebung ein Magnetfeld auf. Dies gilt allgemein: Jede Bewegung von Ladungen ist mit einem Magnetfeld verknüpft.
- Die Wärmewirkung entfällt bei Strömen in Supraleitern (s. Abschn. 1.4.7).
- Mit der chemischen Wirkung des Stromes befassen wir uns im Kap. 13.



CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB (1736 – 1806) aus Angoulême in Frankreich entwickelte genaue Torsionswaagen, führte mit ihnen Messungen durch und formulierte 1788 das Gesetz für Kräfte auf Ladungen (s. Abschn. 3.2.4).

Der Begriff Ladung ist nicht weiter erklärbar. Man kann auf Ladungen nur aufgrund der Kräfte schließen, die sie aufeinander ausüben.

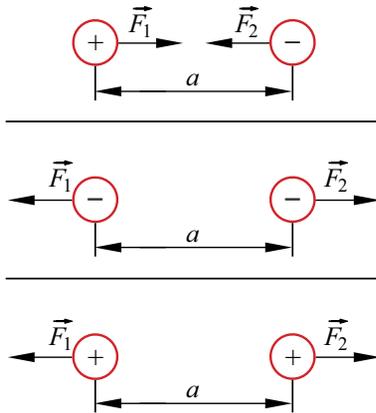


Bild 1.1 COULOMB-Kräfte auf Ladungen

Mit dem COULOMB-Gesetz für Kräfte auf Ladungen wollen wir uns im Abschn. 3.2 befassen. Vorweggenommen sei, dass der Betrag der Kraft, die zwei Ladungen  $Q_1$  und  $Q_2$  aufeinander ausüben, proportional dem Produkt der Ladungen und umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes  $a$  der Ladungsschwerpunkte (Bild 1.1) ist:

$$F \sim \frac{|Q_1 Q_2|}{a^2} \quad (1.2)$$

Die COULOMB-Kräfte auf Ladungen sind formelmäßig analog zur Gravitationskraft, mit der sich zwei Massen  $m_1$  und  $m_2$  anziehen:

$$F \sim \frac{m_1 m_2}{a^2} \quad (1.3)$$

Im Gegensatz zur stets positiven Masse können Ladungen unterschiedliche Vorzeichen haben; es gibt bei ihnen anziehende und abstoßende Kräfte.

Zum Heben schwerer Lasten sind die COULOMB-Kräfte zwar nicht geeignet, aber es gibt wichtige technische Anwendungen; so werden z. B. beim Laserdrucker die elektrisch geladenen Tonerpartikel durch COULOMB-Kräfte an den vorbestimmten Stellen festgehalten, bis sie durch Erhitzen aufgeschmolzen und damit endgültig fixiert sind.

## 1.1.2 Ladungsträger

Jede Ladung ist an einen **Ladungsträger** (charge carrier) gebunden. Diese sind die Atombausteine Elektron und Proton; ihre Ladung wird **Elementarladung** (elementary charge)  $e$  genannt:

$$e = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad (1.4)$$

Jede Ladung  $Q$  ist ein ganzes Vielfaches der Elementarladung; so besteht z. B. die Ladung  $Q = 1 \text{ C}$  aus  $6,24 \cdot 10^{18}$  Elementarladungen.

Die Vorgänge im Bereich von Atomen sind sehr kompliziert. Man versucht deshalb, sie mithilfe eines Modells zu veranschaulichen.

Ein **Modell** ist ein gedankliches Hilfsmittel, das einen unanschaulichen Vorgang oder Zusammenhang in einfacher und damit leicht verständlicher Form beschreibt.

Ein Modell wird als brauchbar angesehen, wenn die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen mit den in der Natur beobachteten Erscheinungen übereinstimmen; dies ist oft nur bei einem Teil der Vorgänge der Fall.

Für die Beschreibung grundlegender Vorgänge der Elektrotechnik ist das **BOHRsche Atommodell** ausreichend; darin besteht ein Atom aus Protonen und Neutronen, die den **Atomkern** bilden, und aus Elektronen, die diesen in der **Elektronenhülle** auf Kreis- oder Ellipsenbahnen umlaufen. Die Protonen des Atomkerns binden die Elektronen durch COULOMB-Kräfte an das Atom.

Jedes Proton trägt eine positive, jedes Elektron eine negative Elementarladung; Neutronen sind ungeladen.

Man stellt sich vor, dass die Elektronen eines Atoms in *Schalen* angeordnet sind; das Bild 1.2 zeigt als Beispiel das Modell des Aluminiumatoms, bei dem sich drei Elektronen in der äußeren Schale befinden, die **Valenzelektronen** genannt werden. Wegen des höheren Abstandes vom Atomkern sind sie mit geringeren COULOMB-Kräften an den positiv geladenen Atomkern gebunden als die übrigen Elektronen auf den inneren Schalen.

Das BOHRsche Atommodell stimmt zwar nicht in jedem Detail, aber das überlassen wir mal den Physikern. Für uns bleibt zunächst noch die Frage, warum der Atomkern nicht auseinanderfliegt, wenn er mehr als ein Proton enthält, denn die Protonen stoßen doch einander aufgrund der COULOMB-Kräfte ab.

Der Durchmesser eines Atomkerns liegt in der Größenordnung  $10^{-15}$  m; er ist wesentlich kleiner als der Durchmesser des Atoms, der in der Größenordnung  $10^{-10}$  m liegt. Im Atomkern wirken auf die Protonen und Neutronen starke Anziehungskräfte geringer Reichweite; diese **Kernkräfte** sind wesentlich stärker als die COULOMB-Kräfte, mit denen die Protonen einander abstoßen.

### 1.1.3 Ionisation

Ein elektrisch neutrales Atom enthält genau so viele Elektronen wie Protonen; die Zahl der Protonen bzw. Elektronen ist übrigens die **Ordnungszahl** des Atoms. Wird jedoch z. B. ein Elektron durch Reiben des Stoffes von einem Atom entfernt, so überwiegt die positive Ladung und das Atom wirkt elektrisch geladen; man sagt, es ist **ionisiert**, und bezeichnet ein derartiges Atom als **Ion (ion)**.



NIELS BOHR

(1885 – 1962), dänischer Physiker, formulierte im Jahr 1913 das erste brauchbare Atommodell und erhielt dafür 1922 den NOBEL-Preis. Ab 1916 war NIELS BOHR Professor für Physik an der Universität Kopenhagen. 1943 floh er vor den Nazis im Segelboot nach Schweden. Insgesamt gibt es von ihm 115 Publikationen. Nach NIELS BOHR ist das Transuran Bohrium mit der Ordnungszahl 107 benannt.

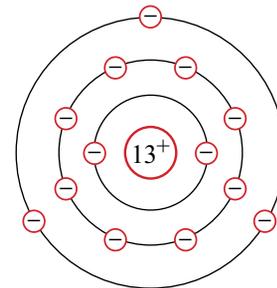


Bild 1.2 Modell des Aluminiumatoms

Ein Modell ist nicht unbedingt maßstäblich. Im Bild 1.2 ist z. B. der Atomkern viel zu groß dargestellt; bei maßstablicher Darstellung wäre er nicht sichtbar.

In der Einzahl Ion liegt die Betonung auf dem „I“, in der Mehrzahl Ionen auf dem „o“.

Dass die elektrisch geladenen Kupferatome als Atomrümpfe bezeichnet werden, hat lediglich sprachliche Gründe.

Der Begriff Ion stammt aus dem Griechischen, er bedeutet „gehend“. ARRHENIUS (s. Kap. 13) prägte diesen Begriff für geladene Moleküle in Flüssigkeiten, wo sie sich tatsächlich bewegen können. Im Kupferdraht aber bewegen sich die Atomrümpfe nicht, sie sind also keine „gehenden“ Ionen.

Andererseits stehen die Atomrümpfe auch nicht still, denn sie schwingen mit zunehmender Temperatur immer heftiger um eine Ruhelage. Diese Schwingungen stellen für die Leitungselektronen eine Bewegungshemmung dar.

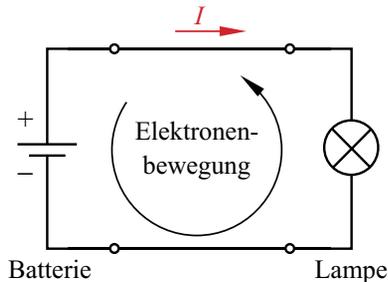


Bild 1.3 Einfacher Stromkreis

Das aus dem Griechischen stammende Wort Elektrotechnik kann man wortwörtlich mit *Bernsteinkunst* übersetzen.

Ein Ion kann auch negativ elektrisch geladen sein, dann überwiegt die Anzahl der Elektronen.

Infolge der COULOMB-Kräfte sind Ionen bestrebt, sich durch Einfangen freier Elektronen oder durch Anlagern an ungleichartige Ionen zu neutralisieren. Man bezeichnet dies als **Rekombination** (*recombination*).

Wie aber wandern nun die Ladungen durch einen Kupferdraht?

In einem Festkörper wie z. B. einem Kupferkristall können sich die benachbarten Atome gegenseitig so beeinflussen, dass von jedem Atom ein Valenzelektron abgelöst wird, das **Leitungselektron** heißt. Die positiv geladenen Kupferionen werden **Atomrümpfe** genannt. Zwischen ihnen sind die Leitungselektronen frei beweglich.

Die Leitungselektronen sind zwar nicht an das einzelne Atom, aber durch COULOMB-Kräfte an die Atomrümpfe des Metalls gebunden. Sie können diesen Metallverband nur dann verlassen, wenn ihnen die **Austrittsarbeit** (*electron work function*)  $W_A$  zugeführt wird, die thermisch durch Aufheizen des Metalls oder optisch durch Licht zugeführt werden kann.

### 1.1.4 Stromkreis

Die Erklärung „Bewegung von Ladungen“ für einen Strom ist sehr allgemein gefasst – man könnte darunter auch eine beliebige Bewegung weniger Ladungen oder die Bewegung der Elektronen um einen Atomkern verstehen.

Als **Strom** (*current*) bezeichnet man die *geordnete* Bewegung der Ladungen, die in einem geschlossenen **Stromkreis** (*circuit*) stattfindet. Bei einem einfachen Stromkreis, der z. B. aus einer Batterie, den Leitungen und einer Glühlampe besteht (Bild 1.3), bewegen sich die Leitungselektronen vom Minuspol der Batterie zur Glühlampe und weiter zum Pluspol und von dort zum Minuspol der Batterie.

### 1.1.5 Stromstärke

„Strom fließt“ sagt man, weil hierbei die Begriffe der Geografie auf die Elektrotechnik übertragen wurden. Wie viel Wasser in einem Fluss bzw. Strom, z. B. dem Rhein an Köln vorbeifließt, gibt man in der Einheit  $\text{m}^3/\text{s}$  an. Entsprechend geht man beim elektrischen Strom vor und ermittelt die Ladungsmenge  $\Delta Q$ , die sich in einer Zeitspanne  $\Delta t$  durch den Querschnitt z. B. eines Drahtes bewegt.

Den Quotienten aus diesen beiden Größen bezeichnet man als **elektrische Stromstärke** (*current intensity*)  $I$ :

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (1.5)$$

Die Einheit der Stromstärke ist:

$$[I] = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}} = 1 \text{ Ampere} = 1 \text{ A} \quad (1.6)$$

Im Allgemeinen bewegen sich in einem *beliebigen* Leiter sowohl positive Ladungen  $\Delta Q_p$  als auch negative Ladungen  $\Delta Q_n$  in der Zeitspanne  $\Delta t$  durch den Querschnitt  $A$ , für den die Stromstärke ermittelt wird. Die Bewegungsrichtung der positiven Ladungen stimmt dabei mit dem **Richtungssinn des Stromes** überein.

Da beide Ladungsträgerarten in *gleicher* Weise zum Strom beitragen und  $\Delta Q_p > 0$  sowie  $\Delta Q_n < 0$  ist, setzt man für die Ladung  $\Delta Q$  an:

$$\Delta Q = \Delta Q_p - \Delta Q_n \quad (1.7)$$

Damit ergibt sich für die Stromstärke  $I$  in der Gl. (1.5) ein positiver Wert. Wie bei einer zweispurigen Straße, bei der die in entgegengesetzter Richtung strömenden Fahrzeuge zur Erhöhung der Belastung beitragen, wird die Stromstärke durch die in entgegengesetzter Richtung strömenden Ladungen *erhöht*.

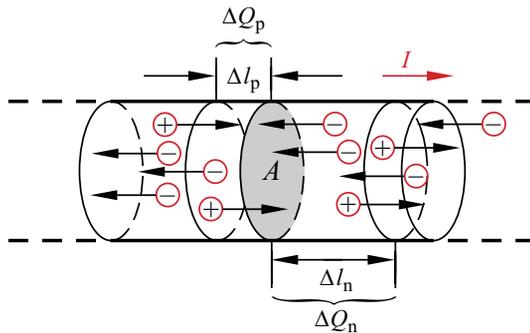


Bild 1.4 Bewegung positiver und negativer Ladungsträger durch den Querschnitt  $A$  eines Leiters und Richtungssinn des Stromes

Bewegen sich die Ladungsträger gleichmäßig mit konstanter Geschwindigkeit, so spricht man von einem **Gleichstrom** (**direct current, DC**). Hierfür gilt entsprechend Gl. (1.5):

$$I = \frac{Q}{t} \quad (1.8)$$



ANDRÉ-MARIE AMPÈRE (1775 – 1836), französischer Physiker, Chemiker und Mathematiker, untersuchte die Kräfte, die zwei stromdurchflossene Leiter aufeinander ausüben (s. Abschn. 3.3.9). MAXWELL bezeichnete ihn als „NEWTON der Elektrizität“. Die Federzeichnung wird AMPÈRE selbst zugeschrieben.

Die Stromstärke ist eine der sieben Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems „Système International d’Unités“ (s. Anhang A2). Eine solche Basiseinheit wird kurz als **SI-Einheit** bezeichnet.

In Metallen strömen nur Elektronen und es ist  $\Delta Q_p = 0$ ; dabei ist der Richtungssinn des Stromes  $I$  entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Leitungselektronen festgelegt. Dies liegt daran, dass man den Richtungssinn des Stromes lange vor der Erkenntnis definiert hatte, dass sich in einem Metalleitdraht negative Ladungen bewegen.

Wir zeichnen für den *Richtungssinn* des Stromes einen Pfeil *neben* die Leitung (siehe auch Bild 1.3).

Ein Strom ist eine geordnete Bewegung von Ladungen; diesem Oberbegriff kann man kein Formelzeichen zuordnen. Das Formelzeichen  $I$  und die Einheit 1 A gehören zur elektrischen Stromstärke. In der Praxis vermeidet man jedoch die umständliche Ausdrucksweise „es fließt ein Strom der Stromstärke 1 A“ und sagt kurz: „Es fließt ein Strom 1 A.“

### Beispiel 1.1

Wir wollen für einen Gleichstrom  $I = 1$  A, der durch einen Metalldraht fließt, die Ladung  $Q$  und die Anzahl  $k$  der Elektronen berechnen, die sich in einer Minute durch einen Querschnitt bewegen.

Mit der Gl. (1.8) berechnen wir:

$$Q = It = 60 \text{ A s} = 60 \text{ C}$$

Im Draht ist  $Q_p = 0$  und gemäß Gl. (1.7)  $Q_n = -60$  C. Wir dividieren  $Q_n$  durch die Ladung eines Elektrons:

$$k = \frac{Q_n}{-e} = \frac{-60 \text{ C}}{-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 3,745 \cdot 10^{20}$$

### Beispiel 1.2

Wir wollen abschätzen, wie viele Leitungselektronen in 1 g Kupfer enthalten sind. Die Zahl der Leitungselektronen ist bei Kupfer etwa gleich der Zahl der Atome.

Kupfer hat die molare Masse  $M = 63,546$  g/mol (s. Tab. 13.2). Die Avogadro-Konstante<sup>1)</sup>  $6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  gibt an, wie viele Atome eines Stoffes in 1 Mol enthalten sind. In 1 g Kupfer sind demnach  $6,022 \cdot 10^{23} / 63,546 = 9,5 \cdot 10^{21}$  Atome und damit etwa  $9,5 \cdot 10^{21}$  Leitungselektronen enthalten.

## 1.1.6 Stromdichte

Ein Stoff, in dem sich Ladungsträger gut bewegen können, wird als **Leiter (conductor)** bezeichnet. In einem Volumen  $V$  eines Leiters befinden sich  $pV$  positive Ladungsträger und  $nV$  negative Ladungsträger mit je einer Elementarladung; dabei ist  $p$  bzw.  $n$  die Anzahl der Ladungsträger je Volumen. Die Größe  $p$  bzw.  $n$  wird auch als **Ladungsträgerdichte** bezeichnet. Wir setzen an:

$$\Delta Q_p = p \Delta V_p e; \quad \Delta Q_n = -n \Delta V_n e \quad (1.9)$$

Nun untersuchen wir die Strömung der Ladungsträger durch den Querschnitt  $A$  eines Leiters, wobei  $\Delta V_p = A \Delta l_p$  und  $\Delta V_n = A \Delta l_n$  gilt (Bild 1.4). Wir setzen voraus, dass der Leiter **homogen** (d. h. sein Material und dessen Eigenschaften sind gleichmäßig verteilt) und sein Querschnitt konstant ist. Mit den Gln. (1.5 und 1.7) ergibt sich:

<sup>1)</sup> AMADEO AVOGADRO (1776 – 1856), italienischer Physiker und Chemiker, war im Jahr 1811 zu der Erkenntnis gekommen, dass 1 Mol jedes Stoffes stets die gleiche Anzahl Moleküle enthält. Diese zunächst unbekannt Zahl wurde erstmals im Jahr 1865 von dem Österreicher JOSEPH LOSCHMIDT (1821 – 1895) bestimmt.

$$I = \frac{\Delta Q_p - \Delta Q_n}{\Delta t} = e A \left( p \frac{\Delta l_p}{\Delta t} + n \frac{\Delta l_n}{\Delta t} \right) \quad (1.10)$$

In dieser Gleichung ist  $\Delta l_p / \Delta t = v_p$  die Geschwindigkeit der positiven und  $\Delta l_n / \Delta t = v_n$  die Geschwindigkeit der negativen Ladungsträger; bei einem Gleichstrom bezeichnet man jede dieser Geschwindigkeiten als **Driftgeschwindigkeit**. Damit gilt für den Strom:

$$I = e A (p v_p + n v_n) = I_p + I_n \quad (1.11)$$

Die Driftgeschwindigkeiten der Ladungsträger sind umso höher, je kleiner der Querschnitt  $A$  ist:

$$v_p = \frac{1}{e p} \cdot \frac{I_p}{A} ; \quad v_n = \frac{1}{e n} \cdot \frac{I_n}{A} \quad (1.12)$$

### Beispiel 1.3

Wir wollen die Driftgeschwindigkeit der Elektronen berechnen, die sich in einem Kupferdraht mit dem Querschnitt  $1 \text{ mm}^2$  bewegen, in dem der Strom  $1 \text{ A}$  fließt. Der Kupferdraht wird aus Elektrolytkupfer (s. Kap. 13) mit der Dichte  $\rho = 8,93 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  hergestellt.

Im Beispiel 1.2 sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass in  $1 \text{ g}$  Kupfer  $9,5 \cdot 10^{21}$  Atome enthalten sind. Die Ladungsträgerdichte ist:

$$n \approx 9,5 \cdot 10^{21} \text{ g}^{-1} \cdot 8,93 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 8,5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

Mit der zweiten Gleichung der Gln. (1.12) berechnen wir:

$$v_n = \frac{1}{e n} \cdot \frac{I}{A} \approx 0,074 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Obwohl man sagt, dass Strom „fließt“, ist die Driftgeschwindigkeit der Leitungselektronen im Kupferdraht sehr niedrig.

Man bezeichnet den Quotienten aus der Stromstärke  $I$  und der Querschnittsfläche  $A$  des Leiters als **Stromdichte (current density)  $J$** :

$$J = \frac{I}{A} \quad (1.13)$$

Wie die Geschwindigkeit ist auch die Stromdichte ein **Vektor**, also eine physikalische Größe, der eine Richtung zugeordnet wird.

Die Einheit der Stromdichte ist zwar  $1 \text{ A/m}^2$ , aber da Leiterquerschnitte im Allgemeinen in  $\text{mm}^2$  angegeben werden, verwendet man für  $J$  meist die Einheit  $1 \text{ A/mm}^2$ .

Ein Vektor wird durch einen Pfeil über dem Formelzeichen gekennzeichnet: Im Bild 1.1 sind die Kräfte  $\vec{F}_1$  und  $\vec{F}_2$  als Vektoren dargestellt.

Auch die Fläche ist ein Vektor  $\vec{A}$  mit dem Betrag  $A$ ; dieser Vektor steht senkrecht auf der Fläche.

Die Stromstärke  $I$  ist eine ungerichtete Größe; man bezeichnet eine solche Größe als **Skalar**. Der *Richtungssinn* des Stromes ist eine willkürlich gewählte Größe, die keine geometrische Bedeutung hat.

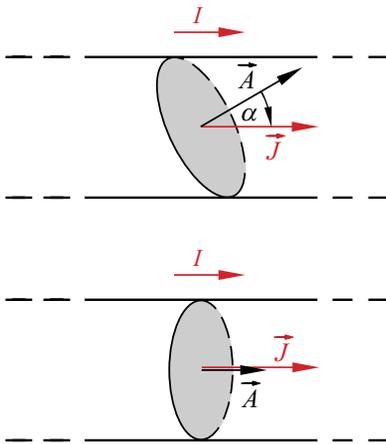


Bild 1.5 Bei unterschiedlicher Richtung von Stromdichtevektor und Flächenvektor muss die Stromstärke mit der Gl. (1.14) berechnet werden; bei gleicher Richtung von Stromdichtevektor und Flächenvektor ist  $I = JA$

In der Gl. (1.13) ist lediglich der Zusammenhang für die Beträge der Vektoren angegeben. Für den Zusammenhang zwischen der Stromstärke und den Vektoren  $\vec{J}$  und  $\vec{A}$  gilt:

$$I = \vec{J} \cdot \vec{A} \quad (1.14)$$

Die mathematische Operation in dieser Gleichung ist das **Skalarprodukt** zweier Vektoren, das als Produkt aus den Vektorbeträgen und dem Kosinus des von den Vektoren eingeschlossenen Winkels  $\alpha$  definiert ist:

$$I = \vec{J} \cdot \vec{A} = |\vec{J}| \cdot |\vec{A}| \cdot \cos \alpha = J \cdot A \cdot \cos \alpha \quad (1.15)$$

Im einfachsten Fall haben die Vektoren  $\vec{J}$  und  $\vec{A}$  gleiche Richtung und es ist  $\alpha = 0$ ; dabei ergibt sich die Gleichung  $I = JA$  für die Beträge der Vektoren, die man auch der Gl. (1.13) entnehmen kann (Bild 1.5).

Haben die Ladungsträger konstante Geschwindigkeit, wie dies bei einem Gleichstrom der Fall ist, so liegt der **stationäre Zustand (steady state)** des Systems vor; dabei bleiben seine *charakteristischen Parameter* wie z. B. die Stromstärke  $I$  zeitlich konstant.

Die Stromdichte  $J$  (und nicht etwa die Stromstärke  $I$ ) ist die wichtigste Beanspruchungsgröße für das Leitermaterial; sie darf nicht zu hoch gewählt werden, weil sonst der Leiter entfestigt wird oder sogar schmilzt.

Es bleibt die Frage, welche maximale Stromdichte man bei einem Anwendungsfall wählen darf. Dies hängt von der Erwärmung, der Temperaturfestigkeit des Leiters und der Isolation sowie von der Kühlung ab. Mit dem zuletzt genannten Problem wollen wir uns im Abschn. 11.1 befassen.

### 1.1.7 Richtungssinn und Bezugssinn

Beim einfachen Stromkreis (Bild 1.3) ist der Richtungssinn des Stromes bekannt: Der Strom  $I$  fließt außerhalb der Batterie von ihrem Pluspol zum Minuspol und innerhalb der Batterie von ihrem Minuspol zum Pluspol.

In einer umfangreichen Schaltung mit Stromverzweigungen ist häufig der Richtungssinn eines Stromes nicht von vornherein bekannt. In diesem Fall nimmt man *willkürlich* einen **Bezugssinn** (reference direction) an und vereinbart:

Ist der Zahlenwert eines durch einen Bezugspfeil beschriebenen Stromes positiv, so stimmt der Richtungssinn mit dem Bezugssinn überein; ist der Zahlenwert eines Stromes negativ, so sind Richtungssinn und Bezugssinn einander entgegengesetzt.

Der Bezugssinn wird durch einen **Bezugspfeil** (reference arrow) dargestellt, den wir stets in den Leitungszug zeichnen (Bild 1.6).

So ist z. B. in der Schaltung 1.7, die als **Brückenschaltung** (bridge network) bezeichnet wird, der Richtungssinn der Ströme  $I_1 \dots I_4$  von vornherein bekannt, aber der Richtungssinn des Stromes  $I_5$  ist zunächst unbekannt. Wir zeichnen daher für diesen Strom willkürlich einen Bezugspfeil z. B. von links nach rechts. Ergibt eine Berechnung z. B. die Stromstärke  $I_5 = 0,6 \text{ mA}$ , so hat der Strom den Richtungssinn von links nach rechts; bei einem Ergebnis  $I_5 = -0,6 \text{ mA}$  hat der Strom den Richtungssinn von rechts nach links.

Ein Bezugssinn kann auch durch einen Doppelindex angegeben werden. Benennt man z. B. in der Schaltung 1.7 die Brückeneckpunkte mit „A“ und „B“, so kann man den Strom  $I_5$  durch den Strom  $I_{AB}$  ersetzen; in diesem Fall ist ein Bezugspfeil für den Strom  $I_{AB} = I_5$  nicht erforderlich.

Unerlässlich ist die Angabe des Bezugssinns bei einem Wechselstrom. Damit werden wir uns im Kap. 4 befassen.

### 1.1.8 Strommessung

Eine Strommessung wird im Allgemeinen mit einem **Strommesser** durchgeführt, der auch als **Amperemeter** (ammeter) bezeichnet wird. Das Bild 1.8 zeigt das Schaltzeichen und die Klemmenbezeichnungen für Gleichstrom. Statt „+“ wird auch „HI“ oder „mA“ geschrieben und statt „-“ ist dementsprechend „LO“ oder „COM“ üblich.

Früher wurde der Bezugspfeil als Zählpfeil bezeichnet. Die Feststellung zweier Möglichkeiten hat jedoch mit dem Begriff „zählen“ nichts zu tun. Deshalb sollte man von der Verwendung des Wortes Zählpfeil absehen.

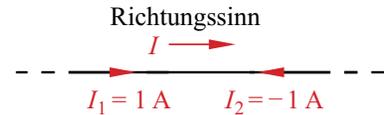


Bild 1.6 Zusammenhang zwischen den Bezugspfeilen und dem Richtungssinn eines Stromes

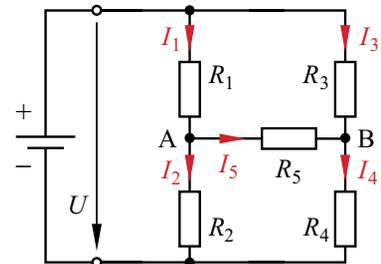


Bild 1.7 Brückenschaltung

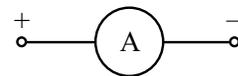


Bild 1.8 Schaltzeichen Amperemeter mit Klemmenbezeichnungen für eine Gleichstrommessung und Anzeige eines digitalen Multimeters in der Betriebsart Strommessung; die Buchstaben DC bedeuten **direct component** (Gleichgröße).

Durch die Klemmenbezeichnungen ist der Bezugssinn von „+“ nach „-“ (bzw. von „HI“ nach „LO“ oder von „mA“ nach „COM“) festgelegt. Zeigt das Messgerät einen positiven Wert an, so stimmt der Richtungssinn des Stromes mit diesem Bezugssinn überein, andernfalls ist er dem Bezugssinn entgegengesetzt.

## 1.2 Elektrische Spannung

### 1.2.1 Ladungstrennung


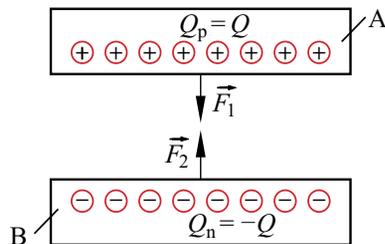


Bild 1.9 Elektronenmangel bewirkt die positive Ladung des Körpers A und Elektronenüberschuss die negative Ladung des Körpers B

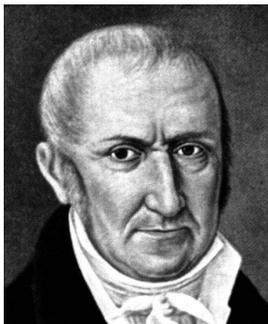

ALESSANDRO VOLTA (1745–1806) aus Como in Italien konnte GALVANIS Froschschenkelversuche (s. Kap. 13) erklären, denn er erkannte, dass zwischen zwei sich berührenden Metallen eine Spannung entsteht. VOLTA konstruierte aus Zink-Kupfer-Elementen 1800 eine Batterie. NAPOLEON war nach einem Experimentalvortrag von VOLTA begeistert und ernannte ihn im Jahr 1804 zum Grafen.

Ist ein Körper ungeladen, so heißt das nicht etwa, dass er keine Ladung enthält, sondern vielmehr, dass sich die (stets vorhandenen) Ladungen nach außen in ihrer Wirkung aufheben; dies ist z. B. bei einem elektrisch neutralen Atom der Fall.

Die Ladungen heben sich jedoch nur dann nach außen in ihrer Wirkung auf, wenn die Schwerpunkte der positiven und der negativen Ladungen zusammenfallen. Ist dies nicht der Fall, so liegt ein **Dipol (dipole)** vor. Viele Moleküle, z. B. das Wasser  $H_2O$ , sind Dipole. Wir werden uns damit im Kap. 3 befassen.

Bei einem geladenen Körper gibt man nur die jeweils überzähligen Ladungen an. Das Bild 1.9 zeigt als Beispiel einen positiv geladenen Körper A mit der Ladung  $Q_p = +Q$  und einen negativ geladenen Körper B mit der Ladung  $Q_n = -Q$ , bei denen die COULOMB-Kräfte eine Anziehung bewirken. Sollen nun die beiden Körper entgegen der Krafrichtung weiter voneinander entfernt werden, so wird hierfür *Energie* benötigt. Wir stellen fest:

Eine Ladungstrennung erfordert eine Energiezufuhr.

Man könnte nun, um die Ladungstrennung quantitativ zu beschreiben, die hierfür erforderliche Energie  $W$  angeben. Diese Energie sagt jedoch nichts darüber aus, wie viel Ladung getrennt worden ist. Deshalb wird der Quotient aus Energie und Ladung gebildet, der **elektrische Spannung** oder kurz **Spannung (voltage)**  $U$  genannt wird:

$$U = \frac{W}{Q} \quad (1.16)$$

Die Einheit der Spannung  $U$  ist:

$$[U] = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}} = \mathbf{1 \text{ Volt}} = 1 \text{ V} \quad (1.17)$$

## 1.2.2 Richtungssinn und Bezugssinn

Die Spannung  $U$  ist als Quotient der ungerichteten Größen  $W$  und  $Q$  ebenfalls ungerichtet, sie ist also ein **Skalar**. Der Spannung  $U$  wird jedoch ein **Richtungssinn** von der positiven Ladung  $Q_p$  zur negativen Ladung  $Q_n$  zugeordnet.

Ist in einer Schaltung der Richtungssinn einer Spannung zunächst unbekannt, so nimmt man willkürlich einen **Bezugssinn** an, der durch einen **Bezugspfeil** dargestellt wird, und vereinbart:

Ist der Zahlenwert einer durch einen Bezugspfeil beschriebenen Spannung positiv (z. B.  $U_1$  im Bild 1.10), so stimmt der Richtungssinn mit dem Bezugssinn überein; ist der Zahlenwert negativ, so sind Richtungssinn und Bezugssinn einander entgegengesetzt.

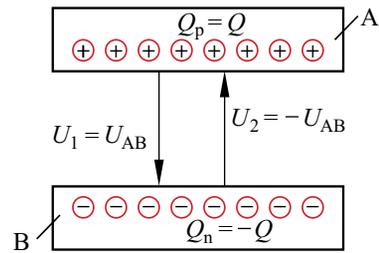


Bild 1.10 Zusammenhang zwischen dem Richtungssinn der Spannung  $U_{AB}$  und dem Bezugssinn  $U_1$  bzw.  $U_2$

## 1.2.3 Spannungsmessung

Eine zeitlich konstante Spannung wird als **Gleichspannung** (**direct voltage**) bezeichnet. Bei ihrer Messung mit dem **Voltmeter** ist der Zusammenhang zwischen dem Bezugssinn und dem Richtungssinn von Bedeutung.

Der Bezugssinn der Spannung ist von der mit „+“ bezeichneten Klemme zu der mit „-“ bezeichneten Klemme festgelegt (Bild 1.11). Wird bei der Messung ein positiver Wert angezeigt, so bedeutet dies, dass Bezugssinn und Richtungssinn übereinstimmen und eine Spannung mit dem Richtungssinn von „+“ nach „-“ anliegt.

Wird ein negativer Spannungswert angezeigt, so sind Bezugssinn und Richtungssinn einander entgegengesetzt und es liegt eine Spannung mit dem Richtungssinn von „-“ nach „+“ an.

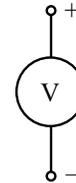


Bild 1.11 Voltmeter mit Klemmenbezeichnungen für Gleichspannung und Anzeige eines digitalen Multimeters in der Betriebsart Spannungsmessung; die Buchstaben **DC** bedeuten **direct component**, also Gleichgröße.

## 1.3 Leistung und Energie

### 1.3.1 Erzeuger und Verbraucher

Ein elektrischer Stromkreis besteht im einfachsten Fall aus zwei Energiewandlern: Der eine wandelt nichtelektrische Energie in elektrische Energie um, er wird daher als **Erzeuger** (**generator**) elektrischer Energie bezeichnet; der andere wandelt elektrische Energie in nichtelektrische Energie um, er wird daher als **Verbraucher** (**load**) elektrischer Energie bezeichnet.

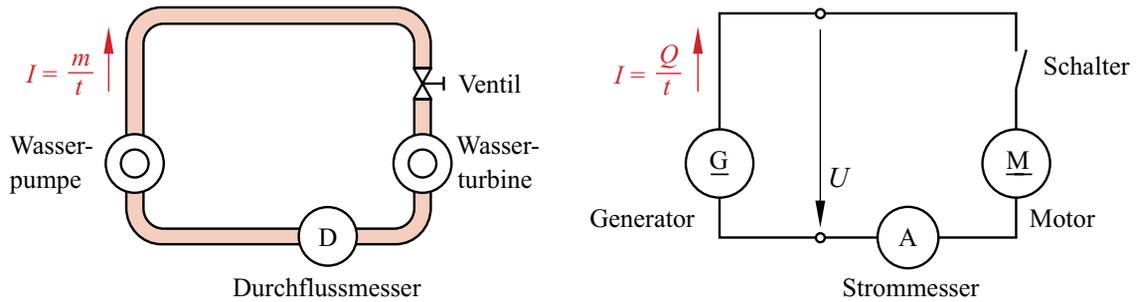


Bild 1.12 Vergleich zwischen einem Wasserkreislauf und einem elektrischen Stromkreis

Der im Bild 1.12 dargestellte einfache Stromkreis mit einem Gleichstromgenerator, der als Erzeuger arbeitet, und einem Motor, der als Verbraucher arbeitet, lässt sich mit einem Flüssigkeitsstromkreis vergleichen. Die Pumpe bzw. der Generator bewirken den Antrieb der Wassermoleküle bzw. der Ladungsträger. Die Wassermenge bzw. die Elektrizitätsmenge geben in der Turbine bzw. im Motor Energie ab. Ein Ventil bzw. ein Schalter dienen zur Unterbrechung der Strömung bzw. des Stromes.

Es ist keinesfalls erforderlich, dass ein Wassermolekül vor der Energieabgabe in der Turbine die Pumpe durchlaufen haben muss. Die Energie steht vielmehr sofort nach dem Einschalten zur Verfügung, sie wird in einer Kraftwelle auf die Wasserteilchen in der Druckleitung übertragen. In gleicher Weise übertragen die COULOMB-Kräfte nach dem Einschalten des Stromkreises die Energie auf die bewegten Ladungsträger, die diese an den Motor abgeben. Die Ausbreitung dieser Kräfte läuft nach dem Einschalten des Stromkreises nahezu mit Lichtgeschwindigkeit ab, so dass ein Strom im gesamten Stromkreis unmittelbar nach dem Einschalten zu fließen beginnt.

Die beweglichen Ladungsträger im Stromkreis brauchen also nicht erst die Quelle zu durchlaufen, um Energie aufzunehmen; dies ist vor allem bei einem Wechselstrom von Bedeutung, bei dem die Elektronen nur um eine Ruhelage pendeln.

Die Einheit J für die Energie  $W$  ist nach dem englischen Brauereibesitzer JAMES PRESCOTT JOULE (1818 – 1889) benannt. Er untersuchte 1848 die Erwärmung von Leitern durch den elektrischen Strom und bestimmte die spezifische Wärme. Sein Name wird *dschuhl* ausgesprochen.

Wenn der Anteil der Zweidrahtleitung, die den Generator mit dem Motor verbindet, und des Strommessers am Energieumsatz vernachlässigt werden kann, steht die gesamte Energie, die im Generator für die Ladungstrennung aufgewendet wird, dem Motor zur Verfügung. Bei gleichmäßigem Energiefluss kann die **Leistung (power)**  $P$  als Quotient aus der Energie  $W$  und der Zeit  $t$  berechnet werden:

$$P = \frac{W}{t} \quad (1.18)$$

Die Einheit der Leistung  $P$  ist:

$$[P] = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}} = \mathbf{1 \text{ Watt}} = 1 \text{ W} \quad (1.19)$$

Wie das Beispiel 1.4 zeigt, ist die Leistung das Produkt aus  $U$  und  $I$ :

$$P = UI \quad (1.20)$$

Die zugehörige Einheitengleichung lautet:  $1 \text{ W} = 1 \text{ V} \cdot 1 \text{ A}$  (1.21)

### 1.3.2 Leistung an einem Eintor

Viele Bauteile und Geräte der Elektrotechnik haben *zwei* Anschlussdrähte oder -klemmen. Da diese Anschlüsse früher auch **Pole** genannt wurden, wird ein solches Bauteil oder Gerät als **Zweipol** bezeichnet.

In letzter Zeit hat sich für zwei funktionell zusammengehörige Klemmen der Begriff **Tor (port)** durchgesetzt. Die Begriffe **Eintor (one-port)** und Zweipol sind also gleichbedeutend. So sind z. B. in der Schaltung 1.12 der Gleichstromgenerator, der Motor, der Schalter und das Amperemeter Eintore.

An jedem Eintor kann sowohl der Bezugssinn der Spannung als auch der Bezugssinn des Stromes frei gewählt werden. Dadurch können sich jedoch nur *zwei* unterschiedliche Zuordnungen – gleichsinnig oder gegensinnig – der Bezugspfeile für Spannung und Strom ergeben. Die gleichsinnige Zuordnung wird als **Verbraucherpfilsystem** bezeichnet; sie wird z. B. beim Programm SPICE (s. Abschn. 2.7.3) stets verwendet. Mit der gegensinnigen Zuordnung der Bezugspfeile von  $U$  und  $I$ , die man **Erzeugerpfilsystem** nennt, wird nur noch in Ausnahmefällen gearbeitet.

Die Eigenschaft eines Eintors, als Erzeuger oder Verbraucher zu wirken, ist vielfach nicht von vornherein festgelegt oder bekannt. So liefert z. B. der Akkumulator eines Kraftfahrzeugs beim Startvorgang die Energie für den Elektromotor, der „Anlasser“ genannt wird; er wirkt dabei als Erzeuger. Wird der Akkumulator dagegen von der „Lichtmaschine“ geladen, so wirkt er als Verbraucher.

#### Beispiel 1.4

Wir wollen die Leistung eines Eintors berechnen, das an der Gleichspannung  $U$  liegt und vom Gleichstrom  $I$  durchflossen wird.

Dazu erweitern wir die Gl. (1.18) mit der Ladung  $Q$  und setzen die Gln. (1.8 und 1.16) ein:

$$P = \frac{W}{Q} \cdot \frac{Q}{t} = UI$$

Die Einheit für die Leistung ist nach JAMES WATT (1736 – 1819) aus Cartsdyke in Schottland benannt, der nicht nur die Dampfmaschine entscheidend verbesserte, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen an Wasserdampf durchführte.

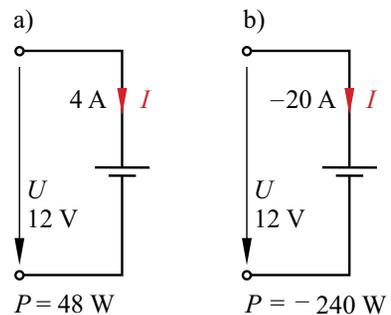


Bild 1.13 Beim Verbraucherpfilsystem (gleichsinnige Bezugspfeile von Strom und Spannung) ist die Leistung  $P$  positiv, wenn das Eintor als Verbraucher wirkt (a); wirkt das Eintor als Erzeuger, so ist die Leistung  $P = UI$  negativ (b)

**Verbraucherpfilsystem**

gleichsinnige Bezugspfeile  
von Spannung  $U$  und Strom  $I$   
 $P > 0 \rightarrow$  Eintor wirkt als Verbraucher  
 $P < 0 \rightarrow$  Eintor wirkt als Erzeuger

Werden an dem Akkumulator die Bezugspfeile für Strom und Spannung nach dem *Verbraucherpfilsystem* gewählt (Bild 1.13), so wirkt er für  $U > 0$  und  $I > 0$  als Verbraucher und nimmt die Leistung  $P = UI > 0$  auf. Wenn jedoch der Akkumulator als Erzeuger arbeitet, dann fließt der Strom entgegen dem gewählten Bezugspfeil und es ist  $I < 0$  (Bild 1.13b); die Leistung  $P = UI$  ist dabei negativ.

Am Vorzeichen der Leistung ist also erkennbar, ob ein Eintor als Erzeuger oder als Verbraucher wirkt. Dies hat vor allem den Vorteil, dass die Wirkungsweise eines Eintors nicht von vornherein bekannt sein muss: Ergibt sich im Zuge einer Berechnung, dass die Leistung eines Eintors *positiv* ist, so handelt es sich um einen *Verbraucher*; ist die Leistung *negativ*, so wirkt das Eintor als *Erzeuger*.


Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Leistungsbilanz für sämtliche Eintore einer Schaltung vereinfacht geschrieben werden kann:

$$\sum P = 0 \quad (1.22)$$

Die Summe der Leistungen sämtlicher Eintore in einer Schaltung ist gleich null, wenn jede Verbraucherleistung positiv und jede Erzeugerleistung negativ eingesetzt wird.

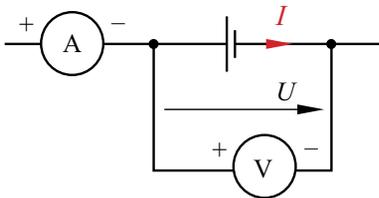**Beispiel 1.5**

An einem Akkumulator werden der Strom  $I = -2,4 \text{ A}$  und die Spannung  $U = 12,5 \text{ V}$  gemessen. Wir wollen die Leistung berechnen, die dabei umgesetzt wird, und entscheiden, ob der Akkumulator als Erzeuger oder als Verbraucher wirkt.



Die Bezugspfeile für  $U$  und  $I$  sind an jedem Messgerät von der „+“-Klemme zur „-“-Klemme festgelegt. Der Strom durch das Voltmeter wird vernachlässigt. Am Akkumulator hat der Bezugspfeil für  $I$  die gleiche Richtung wie der Bezugspfeil für  $U$ ; wir berechnen die Leistung deshalb mit der Gl. (1.20):

$$P = UI = 12,5 \text{ V} \cdot (-2,4 \text{ A}) = -30 \text{ W}$$

Wegen  $P < 0$  wirkt der Akkumulator als Erzeuger.

Nun könnte es sich aber durchaus bei der Berechnung einer umfangreichen Schaltung ergeben, dass an einem Eintor die Bezugspfeile für  $U$  und  $I$  gegensinnig liegen. Wäre es dann nicht doch sinnvoll, das Erzeugerpfilsystem anzuwenden?

Ein Nachteil dieses gemischten Pfeilsystems ist, dass die Gl. (1.22) nicht mehr zur Kontrolle der Leistungen eingesetzt werden kann. Es ist vielmehr zweckmäßig, bei gegensinnigen Bezugspfeilen für  $U$  und  $I$  einen Bezugspfeil umzudrehen und der betreffenden Größe ein Minuszeichen zu „spendieren“; ist die Größe bereits negativ, so wird sie dadurch positiv. Danach kann man  $P$  mit der Gl. (1.20) berechnen und die Summe der Leistungen mit der Gl. (1.22) kontrollieren.

### 1.3.3 Wirkungsgrad

Wird mit einem elektrischen Gerät eine Energiewandlung durchgeführt, so ist die *nutzbare* abgegebene Leistung  $P_{ab}$  kleiner als die zugeführte Leistung  $P_{zu}$ . Der Quotient aus diesen Leistungen wird als **Wirkungsgrad** (*efficiency*)  $\eta$  (griech. Buchstabe eta) bezeichnet:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \quad (1.23)$$

#### Beispiel 1.6

Ein Motor mit dem Wirkungsgrad 0,78 gibt an der Welle die mechanische Leistung 1,5 kW ab. Welche Leistung nimmt der Motor auf und welche Verluste entstehen im Motor?

$$P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} = 1923 \text{ W}$$

$$P_{verl} = P_{zu} - P_{ab} = 423 \text{ W}$$

### 1.3.4 Elektrowärme

Wie schon erwähnt, ist die Erzeugung von Wärmeenergie eine Wirkung des elektrischen Stromes.

Ein Stoff der Masse  $m$ , der von der Temperatur  $\vartheta_1$  auf die Temperatur  $\vartheta_2 > \vartheta_1$  erwärmt wird, nimmt dabei die **thermische Energie**  $W_{th}$  auf, die auch **Wärmeenergie** genannt wird:

$$W_{th} = c m (\vartheta_2 - \vartheta_1) = c m \Delta\vartheta \quad (1.24)$$

Dabei ist  $c$  die Energie, die zur Erwärmung von 1 kg des Stoffes um 1 K erforderlich ist; sie wird **spezifische Wärmekapazität** genannt.

Wird der Stoff durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, dann ist wegen der unvermeidlichen Verluste die nutzbare Leistung  $P_{th}$  kleiner als die dem Heizleiter zugeführte Leistung  $P = UI$ .

Tabelle 1.1: Spezifische Wärmekapazität

Stoff	$c$ in $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
Wasser	4,187
Transformatoröl	1,8
Luft	1
Aluminium	0,9
Stahl	0,46
Kupfer	0,39

**Beispiel 1.7**

Ein Warmwasserbereiter mit dem Anschlusswert 1,5 kW hat den Wirkungsgrad 70 %. Wie lange dauert es, bis 1,5 l Wasser von 10 °C auf 80 °C erwärmt werden?

$$W_{\text{th}} = c m \Delta\vartheta = 439,6 \text{ kJ} = P_{\text{th}} t$$

Die Leistung  $P_{\text{th}}$  ist:

$$P_{\text{th}} = \eta P = 0,7 \cdot 1,5 \text{ kW} = 1050 \text{ W}$$

Mit den Gln. (1.18 und 1.19) berechnen wir die für die Erwärmung erforderliche Zeit:

$$t = \frac{W_{\text{th}}}{P_{\text{th}}} = 0,116 \text{ h} \approx 7 \text{ min}$$

## 1.4 Elektrischer Widerstand

### 1.4.1 Der Begriff Widerstand

Damit in einem Metalldraht ein Strom  $I$  fließt, muss Energie zugeführt werden; dies lässt sich durch Anlegen einer Spannung  $U$  erreichen. Bei einem Eintor, das ausschließlich als *Verbraucher* wirken kann, wird der Quotient aus Spannung und Strom als **Widerstand** (*resistance*)  $R$  bezeichnet:

$$R = \frac{U}{I} \quad (1.25)$$

Die Einheit des elektrischen Widerstandes  $R$  ist:

$$[R] = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}} = \mathbf{1 \text{ Ohm}} = 1 \Omega \quad (1.26)$$



**GEORG SIMON OHM**  
(1789 – 1854) war Professor am Polytechnikum in Nürnberg und ab 1852 Professor an der Universität München. Er stellte 1827 den Zusammenhang zwischen der Spannung und dem Strom an einem Leiter mit konstantem Widerstand fest.

Der Widerstand eines metallischen Leiters lässt sich durch die Schwingungen der Atome des Kristallgitters erklären; diese Schwingungen stellen eine Bewegungshemmung, also einen *Widerstand*, für die in Leiterrichtung strömenden Elektronen dar. Wird die Bewegungshemmung durch Anlegen einer Spannung überwunden, so entsteht Wärme, da ein Strom fließt; im Leiter wird dabei Leistung umgesetzt.

Der Widerstand  $R$  wird stets als positiver Wert angegeben, es ist also stets  $R > 0$ . Ein solches Ergebnis entsteht automatisch dann, wenn man die Bezugspfeile für die Spannung  $U$  und den Strom  $I$  an einem Widerstand nach dem Verbraucherfeilsystem ansetzt.

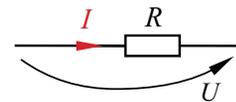


Bild 1.14 Schaltzeichen des elektrischen Widerstandes mit Bezugspfeilen für  $U$  und  $I$  nach dem Verbraucherfeilsystem

Würde man an einem Widerstand die Bezugspfeile für die Spannung  $U$  und den Strom  $I$  nach dem Erzeugerfeilsystem ansetzen, so ergäbe sich nach der Gl. (1.25) ein negativer Widerstandswert. Man müsste mit dem Ansatz  $R = -U/I$  arbeiten, um einen positiven Widerstandswert zu erhalten. Dies ist ein weiterer Grund dafür, stets mit dem Verbraucherfeilsystem zu arbeiten.

Die Leistung  $P$ , die im Widerstand in Wärmeleistung  $P_{\text{th}}$  umgewandelt wird, berechnen wir mit den Gln. (1.20 und 1.25):

$$P = P_{\text{th}} = RI^2 = \frac{U^2}{R} \quad (1.27)$$

Der Kehrwert des Widerstandes  $R$  wird als **Leitwert (conductance)**  $G$  bezeichnet:

$$G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R} \quad (1.28)$$

Im deutschen Sprachraum hat der Leitwert die Einheit **1 Siemens** =  $1 \text{ S} = 1/\Omega$ . Im englischen Sprachraum werden der Name Ohm und die Einheit  $\Omega$  umgedreht:  $1 \text{ mho} = 1 \text{ } \bar{\Omega}$  (sprich: *mou*).

### 1.4.2 Das OHMsche Gesetz

Trägt man für einen Metalldraht, dessen Temperatur  $\vartheta$  konstant gehalten wird, den Strom  $I$  über der Spannung  $U$  auf, so erhält man als  $I$ - $U$ -Kennlinie eine Gerade (Bild 1.15). Der Widerstand des Drahtes hat für jeden Punkt der Geraden denselben Wert:


$$R = \frac{U}{I} = \text{const.} \quad (1.29)$$

Der durch diese Gleichung beschriebene Zusammenhang wird **OHMsches Gesetz (Ohm's law)** genannt. Ein konstanter, also vom Strom oder von der Spannung unabhängiger Widerstand wird dementsprechend als **OHMScher Widerstand** bezeichnet.


Die Steigung  $m$  der  $I$ - $U$ -Kennlinie eines OHMschen Widerstandes ist der konstante Leitwert  $G$  (Bild 1.15).

Die stromabhängige Spannung  $U = RI$  an einem Widerstand wird auch als **Spannungsfall (voltage drop)** bezeichnet.

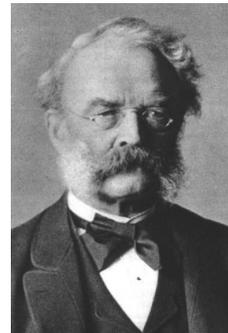Früher sagte man dazu Spannungsabfall, wobei die Frage unbeantwortet blieb, ob dies zum normalen Hausmüll gehört oder zum Sondermüll, der einer speziellen Entsorgung bedarf.



WERNER VON SIEMENS (1816 – 1892), deutscher Unternehmer, gründete 1847 mit JOHANN GEORG HALSKE (1814 – 1890) die Telegraphenbauanstalt, die zum elektrotechnischen Weltkonzern Siemens AG wurde. Im Jahr 1886 stiftete VON SIEMENS dem Deutschen Reich 500 000 Mark zur Errichtung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (heute Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB in Braunschweig). Das Deutsche Patentgesetz kam 1876 im Wesentlichen nach seinem Entwurf zustande.

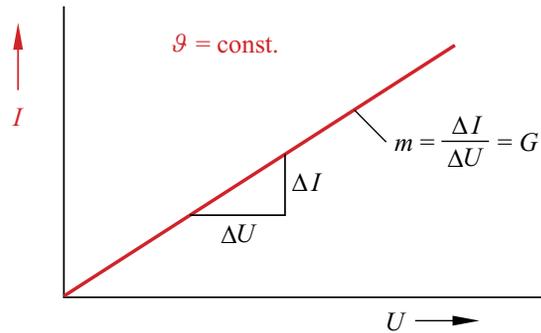Bild 1.15  $I$ - $U$ -Kennlinie eines OHMSchen Widerstandes

Es ist nicht zulässig, den Zusammenhang  $U = RI$  als OHMSches Gesetz zu bezeichnen, wenn nicht sichergestellt ist, dass der Widerstand  $R$  vom Strom und von der Spannung unabhängig und damit konstant ist.

### 1.4.3 Linearer Leiter

Ein Leiter, der überall den gleichen Querschnitt  $A$  hat und dessen Querschnittsabmessungen wesentlich kleiner als die Länge  $l$  sind, wird **linearer Leiter** genannt. Es ist unerheblich, ob der Leiter gerade ausgestreckt oder gekrümmt ist; so ist z. B. der gewendelte Glühdraht einer Glühlampe ein linearer Leiter.

Bei einem linearen Leiter ist der Strom  $I$  gleichmäßig auf den Querschnitt  $A$  verteilt. Die Stromdichte  $J$  hat an jeder Stelle des Leiters denselben Wert.

Die Spannung  $U$  fällt bei einem linearen Leiter gleichmäßig über der Länge  $l$  ab. Der Quotient aus beiden Größen wird **elektrische Feldstärke** (**electric field strength**)  $E$  genannt:

$$E = \frac{U}{l}; \text{ Einheit: } 1 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (1.30)$$

Wenn das OHMSche Gesetz gilt, wie z. B. bei einem Metalldraht, dessen Temperatur konstant bleibt, dann ist die Stromdichte  $J$  linear von der Feldstärke  $E$  abhängig. Der konstante Proportionalitätsfaktor wird **Leitfähigkeit** (**conductivity**)  $\gamma$  (griech. Buchstabe gamma) genannt:

$$\gamma = \frac{J}{E}; \text{ Einheit: } 1 \frac{\text{S}}{\text{m}} \quad (1.31)$$

Der Kehrwert der Leitfähigkeit wird als **spezifischer Widerstand** (**resistivity**)  $\rho$  (griech. Buchstabe rho) bezeichnet:

---

#### Beispiel 1.8

Durch einen OHMSchen Widerstand  $R = 150 \Omega$  fließt der Strom  $0,2 \text{ A}$ . Welche Spannung liegt dabei an dem Widerstand?

$$U = RI = 150 \Omega \cdot 0,2 \text{ A} = 30 \text{ V}$$


---

#### Beispiel 1.9

Welcher Strom fließt durch den Leitwert  $G = 55 \text{ mS}$ , der an der Spannung  $12 \text{ V}$  liegt?

$$I = GU = 55 \text{ mS} \cdot 12 \text{ V} = 0,66 \text{ A}$$


---

Da Leiterquerschnitte im Allgemeinen in der Einheit  $\text{mm}^2$  angegeben werden, sind in der Elektrotechnik für die Leitfähigkeit die Einheit  $\text{S m/mm}^2$  und für den spezifischen Widerstand die Einheit  $\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$  üblich.

$$\rho = \frac{E}{J} ; \text{ Einheit: } 1 \Omega \text{m} \quad (1.32)$$

Mit den Gln. (1.29 ... 1.32) berechnen wir den Widerstand  $R$  eines linearen Leiters und stellen fest, dass  $R$  umgekehrt proportional zum Leiterquerschnitt  $A$  ist:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{El}{JA} = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A} \quad (1.33)$$

Die Werte der Leitfähigkeit einiger Metalle sind in der Tab. 1.3 für die Temperatur  $20^\circ\text{C}$  angegeben.

#### 1.4.4 Widerstand von Isolierstoffen

Da feste Isolierstoffe i. Allg. eine niedrige Wärmeleitfähigkeit (s. Abschn.11.1) aufweisen, kühlt man Geräte, in denen hohe Verluste entstehen, zweckmäßig mit flüssigen Isolierstoffen. In der Tab. 1.2 sind die Werte des spezifischen Widerstands für einige technisch wichtige Isolierstoffe zusammengestellt.

#### 1.4.5 Nichtlinearer Widerstand

Ist die  $I$ - $U$ -Kennlinie eines Eintors keine Gerade durch den Nullpunkt, so hat der Widerstand in den einzelnen Punkten unterschiedliche Werte; man spricht dabei von einem **nichtlinearen Widerstand**.

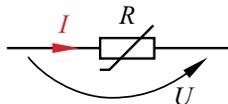


Bild 1.16 Schaltzeichen eines nichtlinearen Widerstandes mit Bezugspfeilen

Sämtliche Halbleiter-Bauelemente wie z. B. Dioden (s. Kap. 11) haben nichtlineare  $I$ - $U$ -Kennlinien. Auch metallische Leiter, deren Temperatur nicht konstant bleibt, sind nichtlineare Widerstände; das Bild 1.17 zeigt als Beispiel die  $I$ - $U$ -Kennlinie einer Glühlampe.

Die Steigung der  $I$ - $U$ -Kennlinie eines nichtlinearen Widerstandes wird **differenzieller Leitwert (incremental conductance)**  $G_d$  genannt; der Kehrwert hiervon ist der **differenzielle Widerstand (incremental resistance)**  $R_d$ :

$$G_d = \frac{dI}{dU} ; R_d = \frac{dU}{dI} = \frac{1}{G_d} \quad (1.34)$$

#### Beispiel 1.10

Die Wicklung eines Motors besteht aus 400 m Kupferdraht von  $0,2 \text{ mm}^2$  Querschnitt. Welchen Widerstand hat sie bei  $20^\circ\text{C}$ ?

Wir setzen die Länge und den Querschnitt sowie die Leitfähigkeit für Kupfer aus der Tabelle 1.3 in die Gl. (1.33) ein und berechnen:

$$R = \frac{400 \text{ m}}{56 \frac{\text{S m}}{\text{mm}^2} \cdot 0,2 \text{ mm}^2} = 35,7 \Omega$$

Tabelle 1.2 Spezifischer Widerstand von Isolierstoffen

Stoff	$\rho$ in $\Omega \text{m}$
destilliertes Wasser	$10^3 \dots 10^5$
Wasser, reinst	$2,5 \cdot 10^5$
Hartpapier	$10^8$
Porzellan	$10^{10}$
Transformatoröl	$10^{12}$
PVC	$10^{13}$
Polyethylen PE	$10^{13}$
Polystyrol	$10^{15}$

Für den differentiellen Widerstand wird in der Literatur auch der Kleinbuchstabe  $r$  verwendet; dies ist deswegen problematisch, weil man für die zeitabhängige Spannung  $u$  und den zeitabhängigen Strom  $i$  Kleinbuchstaben verwendet (s. Kap. 4) und daran denken könnte, dass auch  $r$  zeitabhängig sei.

**Beispiel 1.11**

Wir wollen den Widerstand der Glühlampe mit der Kennlinie nach Bild 1.17 für die Spannungen 4 V, 8 V und 12 V berechnen.

$$U = 4 \text{ V}; I = 0,32 \text{ A} \rightarrow R = 12,7 \Omega$$

$$U = 8 \text{ V}; I = 0,42 \text{ A} \rightarrow R = 18,9 \Omega$$

$$U = 12 \text{ V}; I = 0,5 \text{ A} \rightarrow R = 24,0 \Omega$$

Der Widerstand der Glühlampe hat in jedem Punkt der  $I$ - $U$ -Kennlinie einen anderen Wert; die Glühlampe ist also kein OHMScher Widerstand.

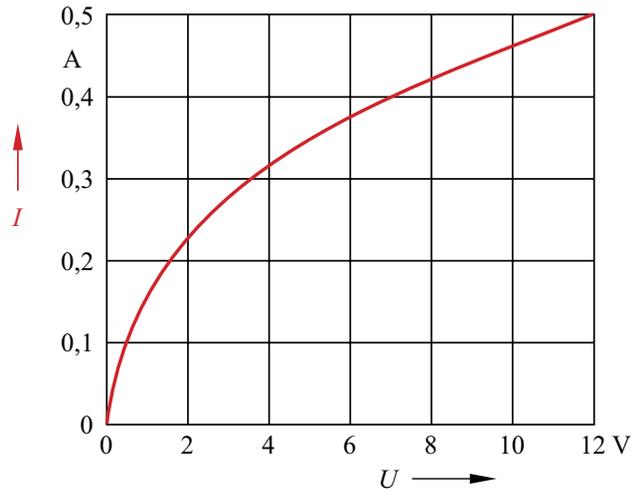


Bild 1.17  $I$ - $U$ -Kennlinie einer Glühlampe

## 1.4.6 Temperaturabhängigkeit

Die Abhängigkeit eines Widerstandes von der Temperatur wird durch die **Temperaturkoeffizienten** (**temperature co-efficient**)  $\alpha$  und  $\beta$  beschrieben; dabei ist  $\alpha$  der lineare und  $\beta$  der quadratische Koeffizient.

Zur Berechnung des bei der **CELSIUS-Temperatur**  $\vartheta$  (griech. Buchstabe theta) vorhandenen Widerstandes  $R_\vartheta$  geht man vom Widerstand  $R_{20}$  aus, der bei der **Bezugstemperatur**  $20^\circ\text{C}$  vorliegt, und setzt an:

$$R_\vartheta = R_{20} [1 + \alpha_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C}) + \beta_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C})^2] \quad (1.35)$$

Die Temperaturkoeffizienten  $\alpha_{20}$  und  $\beta_{20}$ , die nur für die Bezugstemperatur  $20^\circ\text{C}$  verwendet werden dürfen, sind in der Tabelle 1.3 für einige Metalle angegeben.



ANDERS CELSIUS

(1701 – 1744) aus Uppsala war Professor für Astronomie an der Universität seiner Heimatstadt. Er definierte 1742 die heute nach ihm benannte Temperaturskala.

**Beispiel 1.12**

Eine Kupferwicklung hat bei  $20^\circ\text{C}$  den Widerstand  $100 \Omega$ . Welchen Widerstand hat sie bei  $80^\circ\text{C}$ ?

Wir entnehmen die Temperaturkoeffizienten  $\alpha_{20} = 3,92 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  und  $\beta_{20} = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-2}$  aus der Tab. 1.3 und setzen in die Gl. (1.35) ein:

$$R_\vartheta = 100 \Omega \cdot [1 + \alpha_{20} \cdot 60 \text{ K} + \beta_{20} (60 \text{ K})^2] = 123,7 \Omega$$

Ist der Widerstand für die Bezugstemperatur nicht gegeben, so muss er vorab mithilfe der Gl. (1.35) berechnet werden. Im folgenden Beispiel zeigen wir, wie man dabei zweckmäßig vorgeht.

### Beispiel 1.13

Ein Leiterseil aus Aluminium hat bei 12 °C den Widerstand 1,8 Ω. Wir wollen den Widerstand bei 70 °C berechnen und setzen für die Temperatur  $\vartheta = 12$  °C an:

$$1,8 \Omega = R_{20} [1 - \alpha_{20} \cdot 8 \text{ K} + \beta_{20} \cdot (8 \text{ K})^2]$$

Damit berechnen wir den Bezugswiderstand  $R_{20} = 1,856 \Omega$ , den wir in die Gl. (1.35) einsetzen:

$$R_{\vartheta} = 1,856 \Omega \cdot [1 + \alpha_{20} \cdot 50 \text{ K} + \beta_{20} \cdot (50 \text{ K})^2] = 2,21 \Omega$$

Mit steigender Temperatur nimmt bei Metallen die Schwingungsweite der Atome des Kristallgitters und damit auch die Bewegungshemmung der in Leiterrichtung strömenden Elektronen zu. Man bezeichnet solche Leiter, deren Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt, als **Kaltleiter**.

### Beispiel 1.14

Die Betriebstemperatur des Wolframdrahtes einer Glühlampe, die an 230 V die Leistung 100 W aufnimmt, beträgt 2500 °C. Welchen Widerstand hat die Lampe bei 20 °C? Außerdem wollen wir berechnen, um welchen Faktor der Einschaltstrom höher als der Nennstrom ist.

Zunächst berechnen wir den Widerstand für die Betriebstemperatur:

$$R_{2500} = \frac{U^2}{P} = 529 \Omega$$

Nun setzen wir die Temperaturkoeffizienten  $\alpha_{20} = 4,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  und  $\beta_{20} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-2}$  aus der Tab. 1.3 in die Gl. (1.35) ein:

$$529 \Omega = R_{20} [1 + \alpha_{20} \cdot 2480 \text{ K} + \beta_{20} \cdot (2480 \text{ K})^2]$$

Damit berechnen wir:  $R_{20} = 30,5 \Omega$

Aus  $U = R_{20} I_{20} = R_{2500} I_{2500}$  ergibt sich:

$$\frac{I_{20}}{I_{2500}} = \frac{R_{2500}}{R_{20}} = 17,3$$

Tabelle 1.3 Leitfähigkeit und Temperaturkoeffizienten von Metallen (Auswahl)

Metall	$\gamma_{20}$	$\alpha_{20}$	$\beta_{20}$
	$\frac{\text{S m}}{\text{mm}^2}$	$\frac{10^{-3}}{\text{K}}$	$\frac{10^{-6}}{\text{K}^2}$
Silber	63	3,8	0,7
Kupfer	56	3,92	0,6
Gold	44	4,0	0,5
Aluminium	35	3,77	1,3
Magnesium	22	3,9	1
Wolfram	18	4,1	1
Zink	16	3,7	2
Nickel	10,5	5,16	6,54
Platin	9,5	3,6	-0,54
Zinn	9,1	4,2	6
Blei	4,8	4,2	2
Neusilber	3,33	0,35	—
Manganin	2,32	0,02	—
Konstantan	2	-0,003	—
Ni80 Cr20	0,91	0,1	—
Neusilber:	Cu Ni17 Zn23		
Manganin:	Cu Mn12 Ni2		
Konstantan:	Cu Ni45 Mn1		
Chromnickel:	Ni80 Cr20		



**HEIKE KAMERLINGH ONNES** (1853–1926), niederländischer Physiker, entdeckte 1911 die Supraleitung und erhielt hierfür 1913 den NOBEL-Preis. Er war Professor an der Universität Leiden und baute dort systematisch ein leistungsfähiges Labor mit großen Kältemaschinen auf, deren Gefährlichkeit beinahe zur Schließung des Labors durch den Stadtrat führte.

<sup>1)</sup>KARL ALEXANDER MÜLLER (1927–2023) war Physiker am IBM-Forschungslabor Rüschlikon bei Zürich. Er entdeckte mit J. G. BEDNORZ 1986 den ersten Hochtemperatur-Supraleiter und erhielt hierfür 1987 den NOBEL-Preis.

<sup>2)</sup>JOHANNES GEORG BEDNORZ (\* 1950), deutscher Physiker am IBM-Forschungslabor Rüschlikon bei Zürich, entdeckte mit K. A. MÜLLER 1986 den ersten Hochtemperatur-Supraleiter; hierfür erhielt er 1987 den NOBEL-Preis.

## 1.4.7 Supraleitung

Auch bei sehr niedrigen Temperaturen hängt der Widerstand im Allgemeinen nichtlinear von der Temperatur ab. Einige Metalle wie z. B. Silber (Ag), Kupfer (Cu) und Gold (Au) weisen bei wenigen Kelvin einen **Restwiderstand** auf; sie werden **Normalleiter** genannt. Im Bild 1.18 ist der spezifische Widerstand  $\rho = 1/\gamma$  über der thermodynamischen Temperatur  $T = \vartheta + 273,15 \text{ K}$  aufgetragen.

Bei einer Gruppe von Stoffen fällt der elektrische Widerstand sprunghaft bei der **Sprungtemperatur** (**critical temperature**)  $T_c$  auf einen unmessbar kleinen Wert: Diese Stoffe werden als **Supraleiter** (**superconductor**) bezeichnet.

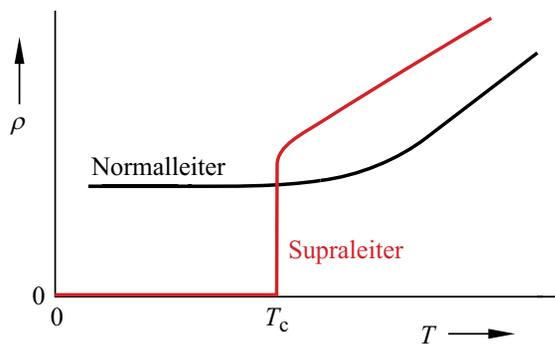


Bild 1.18 Spezifischer Widerstand  $\rho$  als Funktion der Temperatur in der Umgebung des absoluten Nullpunkts

Ein Strom, der in einem supraleitenden Stoff fließt, erfordert zwar keine Energiezufuhr, doch wird Energie für die Kühlung des Leitermaterials benötigt. Bei einer Erwärmung des Leiters über die Sprungtemperatur verschwindet die Supraleitung. Auch Magnetfelder können die Supraleitung aufheben.

Technische Anwendung findet die Supraleitung z. B. bei Spulen der Kernfusionsforschung, bei Kernspin-Tomographen und bei der Magneto-Encephalographie MEG (Messung der Magnetfelder der Gehirnströme). Als Werkstoffe werden Niob-Titan NbTi ( $T_c = 10 \text{ K}$ ) und Nb<sub>3</sub>Sn ( $T_c = 18 \text{ K}$ ) eingesetzt, die mit flüssigem Helium gekühlt werden.

Im Jahr 1986 wurde von MÜLLER<sup>1)</sup> und BEDNORZ<sup>2)</sup> ein erster **Hochtemperatur-Supraleiter** (**high temperature superconductor, HTS**)

entdeckt. In der Folgezeit fand man viele weitere Hochtemperatur-Supraleiter mit Sprungtemperaturen über 77 K; die hierbei mögliche Kühlung mit flüssigem Stickstoff ist wesentlich einfacher und billiger als die Kühlung mit flüssigem Helium.

Drei Jahrzehnte nach ihrer Entdeckung werden die Hochtemperatur-Supraleiter vielfältig genutzt, z. B. bei Drähten aus dem HTS-Material BSCCO-2223, die bei 77 K Ströme mit  $J = 150 \text{ A/mm}^2$  transportieren können und in Längen bis 1 km auf dem Markt sind. Genannt seien noch als weitere Beispiele die HTS-Synchronmotoren, hochempfindliche Magnetfeld-Messgeräte mit einer Auflösung von wenigen fT und die HTS-Filter in Mobilfunk-Basisstationen.

## 1.5 Quellen

### 1.5.1 Leerlauf und Kurzschluss

Eine **Quelle** (*source*) ist ein Eintor, das elektrische Energie an einen Verbraucher abgeben kann; tut sie dies, so ist ihre Leistung  $P = UI < 0$  und damit negativ (Verbraucherpeilsystem). Ob und wie viel Energie abgegeben wird, hängt nicht nur von der Quelle selbst, sondern auch von dem Stromkreis ab, mit dem die Quelle verbunden ist.

In zwei Sonderfällen des Betriebes gibt eine Quelle keine Leistung ab und es ist  $P = UI = 0$  (Bild 1.19):

- Der Quelle wird kein Strom entnommen, es ist also  $I = 0$ ; diese Betriebsart wird **Leerlauf** (*open circuit*) genannt. Dementsprechend wird die Spannung bei  $I = 0$  als **Leerlaufspannung**  $U_0$  bezeichnet. Bei Leerlauf der Quelle hat der angeschlossene Verbraucher den Leitwert  $G = I/U = 0$ .
- Die Quelle wird an ihren Klemmen mit einem Widerstand  $R = 0$  überbrückt, so dass die Klemmenspannung  $U = 0$  ist. Diese Betriebsart wird als **Kurzschluss** (*short-circuit*) bezeichnet und der dabei fließende Strom ist der **Kurzschlussstrom**  $I_k = -I$ .

### 1.5.2 Ideale Quellen

Eine Quelle, die unabhängig von der Belastung an ihren Klemmen eine konstante Spannung – die **Quellenspannung**  $U_q$  – aufweist, wird **ideale Spannungsquelle** genannt. Das Bild 1.20 zeigt das Schaltzeichen und die  $I$ - $U$ -Kennlinie einer derartigen Quelle. Da in der Praxis eine maximale Leistung nicht überschritten werden darf, ist die Spannung  $U = U_q$  nur bis zum Strom  $I_{\max}$  konstant.

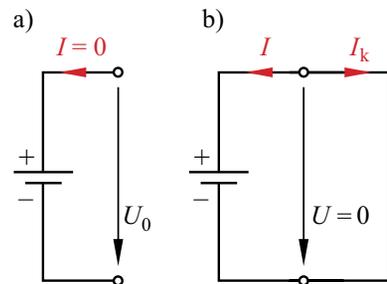


Bild 1.19 Leerlauf (a) und Kurzschluss (b) einer Quelle; beim Kurzschluss fließt der Strom  $I_k = -I$ .

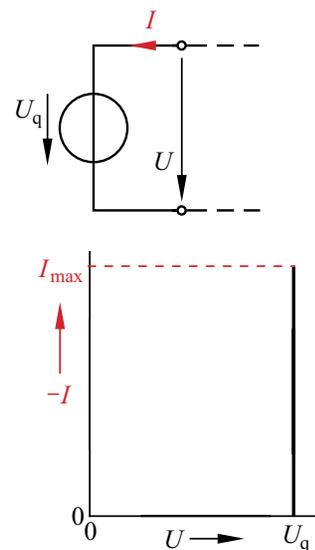


Bild 1.20 Schaltzeichen und  $I$ - $U$ -Kennlinie der idealen Spannungsquelle

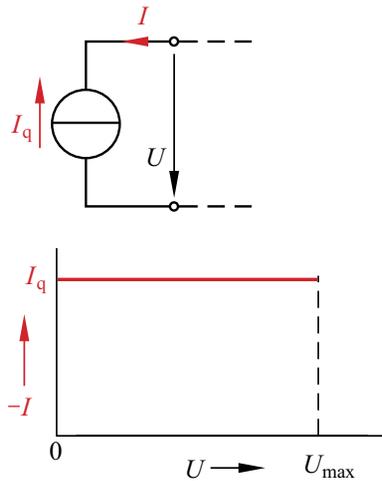


Bild 1.21 Schaltzeichen und  $I$ - $U$ -Kennlinie der idealen Stromquelle

Bei der idealen Spannungsquelle handelt es sich um eine Idealisierung. Diese Quelle kann nicht im Kurzschluss betrieben werden, da die Bedingung  $U = 0$  in keinem Punkt der  $I$ - $U$ -Kennlinie erfüllt ist.

Eine Quelle, die unabhängig von der Belastung an ihren Klemmen einen konstanten Strom – den **Quellenstrom**  $I_q$  – treibt, wird **ideale Stromquelle** genannt. Das Bild 1.21 zeigt das Schaltzeichen und die  $I$ - $U$ -Kennlinie einer derartigen Quelle. Da in der Praxis eine maximale Leistung nicht überschritten werden darf, ist der Strom  $I = -I_q$  nur bis zur Spannung  $U_{\max}$  konstant.

Auch bei der idealen Stromquelle handelt es sich um eine Idealisierung. Diese Quelle kann nicht im Leerlauf betrieben werden, da die Bedingung  $I = 0$  in keinem Punkt der  $I$ - $U$ -Kennlinie erfüllt ist.

Da die Quellengröße  $U_q$  bzw.  $I_q$  der in diesem Abschnitt beschriebenen Quellen *nicht* von einer anderen Stromkreisgröße abhängt, werden diese Quellen auch als **unabhängige Quellen** (*independent source*) bezeichnet. Die idealen Quellen können näherungsweise durch elektronische Schaltungen realisiert werden (s. Kap. 12).

### 1.5.3 Lineare Quellen

Viele Quellen, z.B. die elektrochemischen Elemente, haben eine lineare  $I$ - $U$ -Kennlinie. Eine derartige Quelle wird als **lineare Quelle** bezeichnet.

Das Bild 1.22 zeigt die  $I$ - $U$ -Kennlinie, wobei für die Quelle das Verbraucherpeilsystem zugrunde gelegt wird. Die Achsenabschnitte der Geraden sind der negative Kurzschlussstrom  $-I_k$  bei der Spannung  $U = 0$  und die Leerlaufspannung  $U_0$  beim Strom  $I = 0$ .

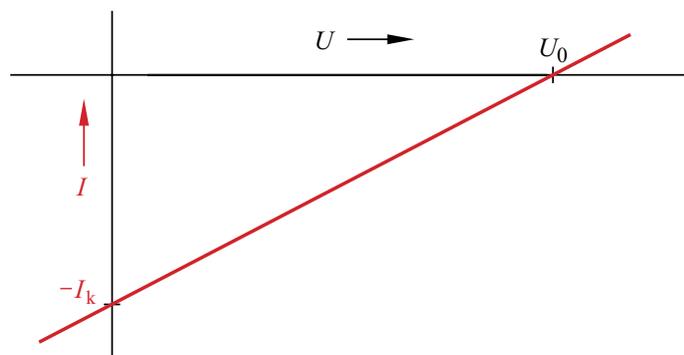


Bild 1.22  $I$ - $U$ -Kennlinie einer linearen Quelle

Die lineare Quelle lässt sich durch zwei gleichwertige **Ersatzschaltungen** (equivalent circuit) darstellen:

- Die **lineare Spannungsquelle** besteht aus der Reihenschaltung der idealen Spannungsquelle und eines **Innenwiderstandes**  $R_i$ . Bei Leerlauf ( $I=0$ ) fällt an diesem Innenwiderstand keine Spannung ab und die Leerlaufspannung ist  $U_0 = U_q$ . Bei einem Kurzschluss ( $U=0$ ) fließt der Kurzschlussstrom:

$$I_k = \frac{U_q}{R_i} \quad (1.36)$$

- Die **lineare Stromquelle** besteht aus der Parallelschaltung einer idealen Stromquelle und eines **Innenleitwertes**  $G_i$ . Bei Kurzschluss ( $U=0$ ) fließt kein Strom durch den Innenleitwert; der Kurzschlussstrom ist also  $I_k = I_q$ . Bei Leerlauf ( $I=0$ ) fließt  $I_q$  durch den Innenleitwert  $G_i$  und bewirkt die Leerlaufspannung:

$$U_0 = \frac{I_q}{G_i} \quad (1.37)$$

Mit  $U_0 = U_q$  und  $I_k = I_q$  ergibt sich aus den Gln. (1.36 und 1.37):

$$G_i = \frac{I_q}{U_0} = \frac{I_k}{U_q} = \frac{1}{R_i} \quad (1.38)$$

Beide Ersatzschaltungen (Bild 1.23) beschreiben die lineare  $I$ - $U$ -Kennlinie in gleicher Weise. Die Spannungsquelle wird vorzugsweise dann verwendet, wenn die Klemmenspannung in der Größenordnung der Leerlaufspannung  $U_0 = U_q$  ist; die Stromquelle wird dann verwendet, wenn der Strom in der Größenordnung des Kurzschlussstromes  $I_k = I_q$  ist. Sind die Elemente der einen Ersatzschaltung bekannt, so können die Elemente der anderen mit den Gln. (1.36 ... 1.38) berechnet werden.

Eine Ersatzschaltung verhält sich bezüglich einer bestimmten Problemstellung (z. B.  $I$ - $U$ -Kennlinie) in gleicher Weise wie die zugehörige reale Anordnung.

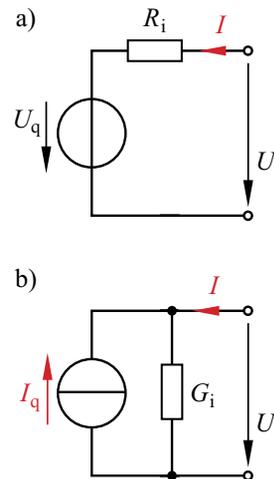


Bild 1.23 Ersatzschaltungen der linearen Quelle: a) lineare Spannungsquelle; b) lineare Stromquelle

### Beispiel 1.15

Eine Mignonzelle hat die Leerlaufspannung 1,5 V und den Kurzschlussstrom 0,6 A. Wir wollen die Elemente der Ersatzschaltungen berechnen.

Die lineare Spannungsquelle hat die Quellenspannung  $U_q = U_0 = 1,5$  V und den Innenwiderstand  $R_i = U_q / I_k = 2,5 \Omega$ .

Die lineare Stromquelle hat den Quellenstrom  $I_q = I_k = 0,6$  A und den Innenleitwert  $G_i = 1 / R_i = 0,4$  S.

**Beispiel 1.16**

Der Mignonzelle (s. Beispiel 1.15) wird der Strom 60 mA entnommen. Welche Klemmenspannung stellt sich dabei ein?

Wir setzen  $I = -60$  mA sowie  $U_q$  und  $R_i$  in die Gl. (1.40) ein und berechnen:

$$U = U_q + R_i I = 1,5 \text{ V} - 2,5 \Omega \cdot 60 \text{ mA}$$

$$U = 1,35 \text{ V}$$

**Fragen**

- Was ist ein Ion?
- Was versteht man unter dem Begriff stationärer Zustand?
- Welche Vereinbarung ist mit dem Bezugssinn einer Größe verbunden?
- Woran kann man erkennen, dass ein Gegenstand eine Ladung  $Q$  trägt?
- Welche Atombausteine sind geladen, welche nicht?
- Was versteht man unter einem Modell?
- Was sind Valenzelektronen?
- Welcher Zusammenhang besteht bei einem Gleichstrom zwischen der Ladung, die durch einen Querschnitt strömt, und der Stromstärke?
- Ist die Stromstärke ein Skalar oder ein Vektor?
- Was versteht man unter einem Skalarprodukt? Nennen Sie ein Beispiel.
- Was bedeutet es, wenn ein Ampere-meter bei einer Gleichstrommessung einen negativen Wert anzeigt?
- Nennen Sie den Zusammenhang zwischen Energie, Ladung und Spannung bei einer Ladungstrennung.
- Was ist ein OHMScher Widerstand?
- Nennen Sie das OHMSche Gesetz.
- Wie ist der Leitwert definiert?
- Was versteht man unter der Leitfähigkeit eines Stoffes?
- Was versteht man unter Supraleitung?

Die Gerade im Bild 1.22 hat die Steigung  $m = -I_k/U_0 = -G_i$  und den Achsenabschnitt  $-I_k = -I_q$  auf der  $I$ -Achse. Die Geradengleichung lautet:

$$I = G_i U - I_q \quad (1.39)$$

Wir formen diese Gleichung mit den Gln.(1.36 und 1.37) um:

$$U = U_q + R_i I \quad (1.40)$$

Diese Gleichung bzw. die hierzu äquivalente Gl.(1.39) beschreibt die  $I$ - $U$ -Kennlinie des Eintors Quelle; sie wird daher als **Eintorgleichung** bezeichnet.

**Aufgabe 1.1**

Von einem Akkumulator sind die Quellenspannung  $U_q = 6$  V und der Innenwiderstand  $R_i = 0,2 \Omega$  bekannt. Welche Werte haben die Elemente der linearen Stromquelle?

**Aufgabe 1.2**

An dem belasteten Akkumulator der Aufgabe 1.1 wird die Klemmenspannung 5,84 V gemessen. Berechnen Sie den Strom und die Leistung  $P$  der Quelle. Welche Leistung  $P_L$  nimmt die Last auf?

**Aufgabe 1.3**

An einen Widerstand werden die Spannungen 5 V; 10 V und 15 V gelegt; dabei werden die Ströme 12 mA; 22 mA und 28 mA gemessen. Handelt es sich dabei um einen OHMSchen Widerstand?

**Aufgabe 1.4**

Mit welcher höchsten Stromstärke darf ein 1-k $\Omega$ -Widerstand betrieben werden, dessen Nennleistung 0,33 W beträgt?

**Aufgabe 1.5**

Ermitteln Sie den differentiellen Widerstand der im Bild 1.17 dargestellten Glühlampe für die Spannungen 4 V, 8 V und 12 V.

**Aufgabe 1.6**

Ein Widerstandsthermometer Pt 100 enthält eine dünne Platinwendel, die bei der Bezugstemperatur 0 °C den Widerstand 100  $\Omega$  hat. Nach DIN IEC 751 sind für den Bereich 0 ... 850 °C die Temperaturkoeffizienten  $\alpha_0 = 3,90802 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  und  $\beta_0 = -0,580195 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-2}$  festgelegt. Welche Temperatur hat die Wendel angenommen, wenn der Widerstand 322,6  $\Omega$  gemessen wird?